

Práctica 5

Implementación del microprocesador ICAI-RISC-16

José Javier González Ortiz

Lucía Montero Sanchis

30 de enero de 2015

Índice

1. Enunciado	3
2. Microprocesador ICAI-RISC-16	3
2.1. Unidad de Control	3
2.2. Ruta de Datos	3
2.3. Mapa de memoria	5
3. Periféricos	6
3.1. Timer	7
3.2. Transmisor-Receptor Serie	8
3.3. Display Alfanumérico	9
3.4. Interruptores/LEDs	10
4. Simulación y Volcado	11
4.1. Programa Cronómetro	11
4.2. Simulación	11
4.3. Volcado	11
5. Conclusiones	16
A. Código del Microprocesador	17
A.1. Código Estructural del Microprocesador ICAI-RISC-16	17
A.2. Unidad de Control	27
A.3. Unidad Aritmético Lógica	31
A.4. Memoria RAM	34
A.5. Memoria ROM	35
A.6. Banco de Registros de Trabajo	40
A.7. Registro de ancho N	42
A.8. Código del multiplexor 2 a 1 de N bits	43
A.9. Código del multiplexor 4 a 1 de N bits	44
B. Código de los Periféricos	45
B.1. Timer	45
B.1.1. Código estructural del Timer	45
B.1.2. Contador de N bits	49
B.1.3. Post Scaler	50
B.2. Transmisor Receptor Serie	52
B.2.1. Código Estructural del Transmisor Receptor	52
B.2.2. Código Estructural del Transmisor Serie RS-232	56
B.2.3. Código de la Unidad de Control del Transmisor Serie	60

B.2.4. Código Estructural del Receptor Serie RS-232	63
B.2.5. Código de la Unidad de Control del Receptor Serie	67
B.2.6. Código del Detector de Paridad del Transmisor Receptor Serie	71
B.3. Display Alfanumérico	72
B.3.1. Código Estructural del Display	72
B.3.2. Contador de 50k	76
B.3.3. Contador Descendente Genérico	77
B.3.4. Decodificador de ASCII a 16 segmentos y punto decimal	78
C. Código ensamblador	81
D. Código de la Simulación	85

1. Enunciado

La práctica ha consistido en la implantación del microprocesador ICAI-RiSC-16 que se describe en el documento “Arquitectura del microprocesador ICAI-RiSC-16”, haciendo uso de la Unidad Aritmético-Lógica descrita en la práctica anterior.

A continuación se ha procedido a la implementación de los periféricos del micro: Un timer, el transmisor-receptor serie que se había diseñado en la Práctica 2, y un display alfanumérico.

2. Microprocesador ICAI-RiSC-16

La descripción estructural del microprocesador queda reflejada en el Código A.1. En el diseño se ha separado la Unidad de Control de la Ruta de Datos.

2.1. Unidad de Control

Es la máquina de estados del documento de la Arquitectura del ICAI-RiSC-16, reflejada en la Figura 2.1. Se implementa por medio del código A.2.

2.2. Ruta de Datos

Además de los relativos a los periféricos, los componentes que se han implementado son los siguientes:

- *Unidad Aritmético Lógica* - Se ha implementado la ALU diseñada en la práctica anterior con 16 bits. Queda definida en el código A.3.
- *Memoria RAM* - Se ha configurado parte de la memoria interna de la FPGA como memoria RAM para el almacenamiento de los datos. Se muestra en el código A.4.
- *Memoria ROM* - Parte de la memoria interna de la FPGA configurada como ROM para almacenar el programa. La ROM utilizada para probar el correcto funcionamiento del microprocesador se muestra en el código A.5.
- *Banco de Registros de Trabajo* - Banco de 8 registros de propósito general, de escritura síncrona y lectura asíncrona. El registro R0 contiene la constante cero. Se define en el código A.6
- *Registros* - Para la Ruta de Datos ha sido necesaria la implementación de varios registros de 16 bits. Para ello se ha hecho uso del registro de un número genérico de bits con enable, que se define en el código A.7.
 - Registro de Contador de Programa
 - Registro de Instrucción
 - Registro de la ALU
- Multiplexores - Se han implementado multiplexores, definidos con un número genérico de bits:
 - Multiplexor de 2 a 1, en el código A.8.
 - Multiplexor de 4 a 1, en el código A.9.

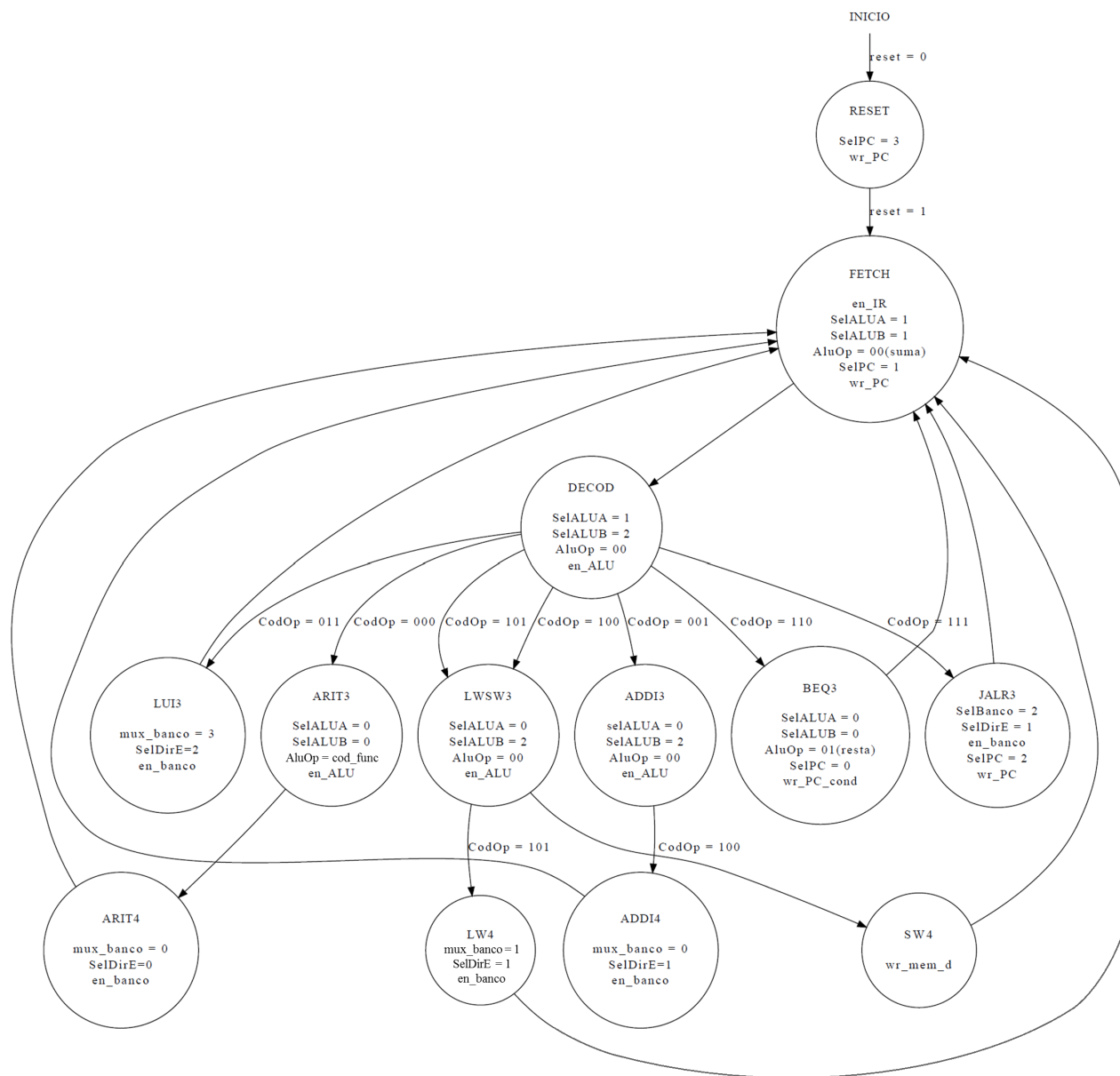


Figura 2.1: Unidad de Control del ICAI-RiSC-16

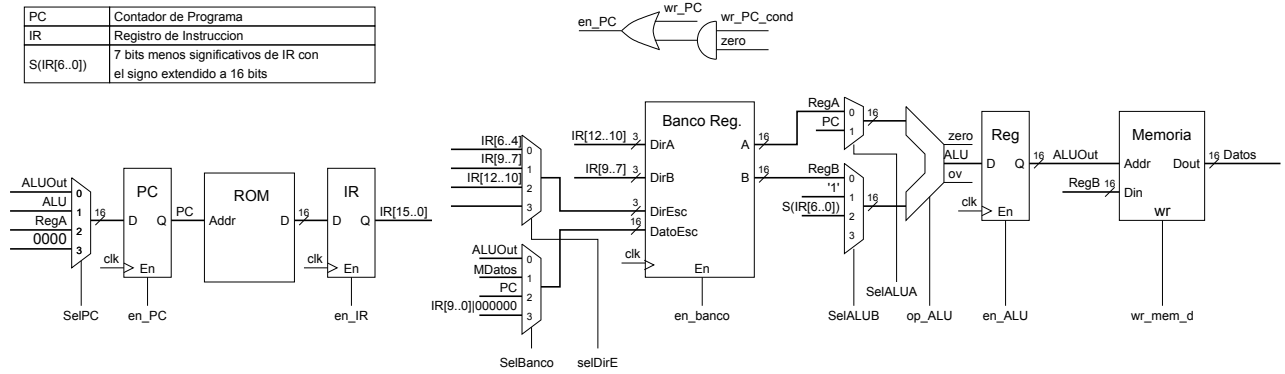


Figura 2.2: Diagrama de bloques de la ruta de datos del microprocesador, sin periféricos

2.3. Mapa de memoria

En la Figura 2.3 se muestra el mapa con la distribución de memoria empleada en el diseño. Las zonas de memoria en color gris se califican como *shadow*, se deben a la forma de mapeo de memoria, y contienen copias de las *no shadow*. El criterio de diseño que se empleó fue el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{Memoria RAM} &\rightarrow \underbrace{A_{15}}_0 \underbrace{A_{14}-A_8}_X \underbrace{A_7-A_0}_{\text{Dirección}} \\
 \text{Periféricos} &\rightarrow \underbrace{A_{15}}_1 \underbrace{A_{14}-A_7}_X \underbrace{A_6-A_4}_{\text{Periférico Registro}} \underbrace{A_3-A_0}_{\text{Periférico Registro}}
 \end{aligned}$$

El mapa de memoria final que se ha implementado con los periféricos mostrados más adelante es el de la Tabla 2.1

Nombre	A_{15}	$A_{14} \cdots A_8$	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
RAM	0	x	DIRECCIÓN							
TIMER	1	x	x	1	0	0	x	x	DIR	
TXXR	1	x	x	1	0	1	x	x	DIR	
DISPLAY	1	x	x	1	1	0	x	DIR		
INT/LED	1	x	x	1	1	1	x	x	x	x

Tabla 2.1: Mapa de Memoria del ICAI-RiSC-16

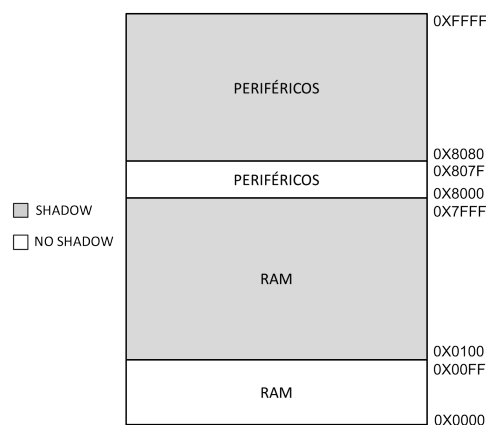


Figura 2.3: Mapa de memoria

3. Periféricos

Los periféricos que se han añadido al diseño del microprocesador son, como ya se mencionaba anteriormente:

- Timer
- Transmisor-Receptor Serie
- Display Alfanumérico
- Interruptores/LEDs

Por defecto, todos los bits utilizados de los registros de los periféricos que se indican a continuación son de *lectura y escritura*. Si en algún caso no es así, se indica junto al bit que corresponda.

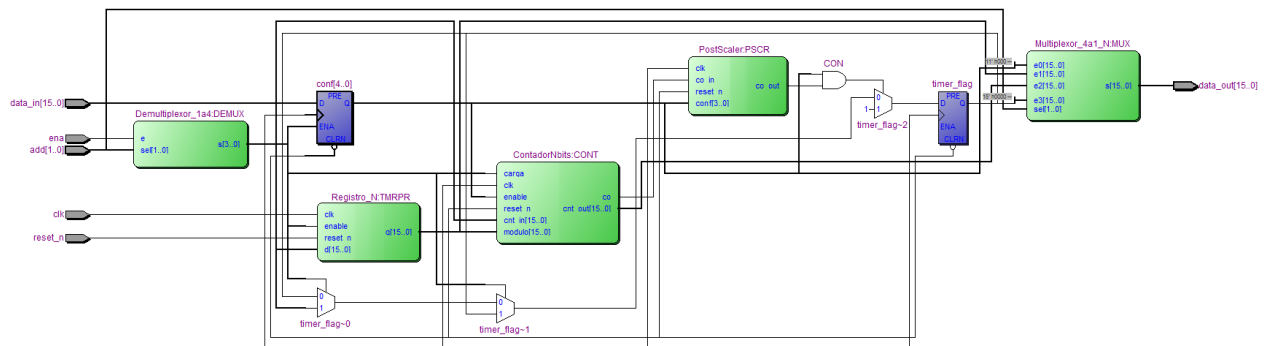


Figura 3.1: Diagrama de bloques del Timer

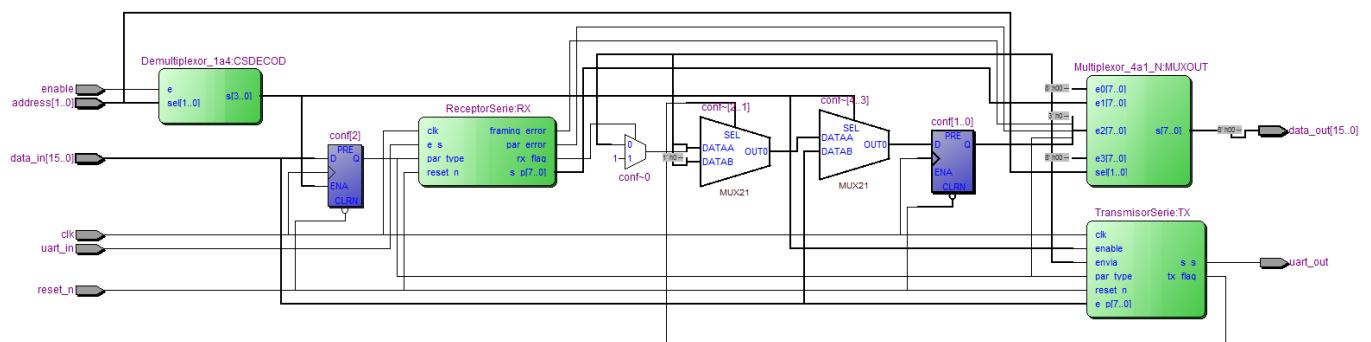


Figura 3.2: Diagrama de bloques del Transmisor-Receptor Serie

3.1. Timer

Nombre	Addr	Bit 15	Bit 14	...	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
TMRCON	0	—	—	—	—	TPSCON					TMRON
TMRPR	1	Configuración del módulo del Contador del Timer									
TMRCNT	2	Valor del Contador del Timer									
TMRFL	3	—	—	—	—	—	—	—	—	TMRF	

Tabla 3.1: Mapa de Registros del Timer

REGISTRO TMRCON

- bits 15-5 **Sin implementar:** Leídos como 0
- bits 4-1 **TPSCON:** Configuración del Post Scaler
 1111 = 1 : 32768 de Post Scaler
 1110 = 1 : 16384 de Post Scaler
 ...
 0010 = 1 : 4 de Post Scaler
 0001 = 1 : 2 de Post Scaler
 0000 = 1 : 1 de Post Scaler
- bit 0 **TMRON:** Enable del Contador del Timer
 1 = El contador está activado
 0 = El contador está desactivado

REGISTRO TMRPR

- bits 15-0 **TMRPR:** Módulo del Contador del Timer
 Valor entre 0x0000 y 0xFFFF del módulo del contador del Timer

REGISTRO TMRCNT

- bits 15-0 **TMRCNT:** Valor del Contador del Timer
 Cuenta del Timer. Puede escribirse sobre este registro para que el contador descendente comience la cuenta desde un valor menor al módulo.

REGISTRO TMRFL

- bits 15-1 **Sin implementar:** Leídos como 0
- bit 0 **TMRF:** Flag del Timer
 1 = El timer ha terminado de contar
 0 = El timer aún no ha terminado de contar

3.2. Transmisor-Receptor Serie

Nombre	Addr	Bit 15	...	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TXREG	0	—	—	TXDAT							
RXREG	1	—	—	RXDAT							
TRREG	2	—	—	—	—	—	TRFE	TRPE	TRPAR	TXF	RXF

Tabla 3.2: Mapa de Registros del Transmisor-Receptor Serie

REGISTRO TXREG

bits 15-8 **Sin implementar:** Leídos como 0

bits 7-0 **TXDAT:** Entrada paralelo del transmisor serie (sólo escritura)
Bits a enviar

REGISTRO RXREG

bits 15-8 **Sin implementar:** Leídos como 0

bits 7-0 **RXDAT:** Salida paralelo del receptor serie (sólo lectura)
Bits recibidos

REGISTRO TRREG

bits 15-5 **Sin implementar:** Leídos como 0

bit 4 **TRFE:** Bit de error de Framing
1 = Ha habido un error de Framing
0 = No ha habido un error de Framing

bit 3 **TRPE:** Bit de error de Paridad
1 = Ha habido un error de Paridad
0 = No ha habido un error de Paridad

bit 2 **TRPAR:** Tipo de Paridad
1 = Paridad impar
0 = Paridad par

bit 1 **TXF:** Bit de estado de la transmisión
1 = Está transmitiendo, no puede iniciarse un nuevo envío
0 = Ya ha terminado de transmitir

bit 0 **RXF:** Bit de estado de la recepción
1 = Se ha recibido un bit
0 = No se ha recibido nada

3.3. Display Alfanumérico

Nombre	Addr	Bit 15	...	Bit 8	Bit 7	Bit 6	...	Bit 2	Bit 1	Bit 0
DS0	0	—	—	—	Contenido del Registro 0 del Display					
DS1	1	—	—	—	Contenido del Registro 1 del Display					
DS2	2	—	—	—	Contenido del Registro 2 del Display					
DS3	3	—	—	—	Contenido del Registro 3 del Display					
DS4	4	—	—	—	Contenido del Registro 4 del Display					
DS5	5	—	—	—	Contenido del Registro 5 del Display					
DS6	6	—	—	—	Contenido del Registro 6 del Display					
DS7	7	—	—	—	Contenido del Registro 7 del Display					

Tabla 3.3: Mapa de Registros del Display

REGISTRO DSx

bits 15-8 **Sin implementar:** Leídos como 0

bits 7-0 **DSx:** Contenido del registro x del display
Codificación en 16 segmentos de la constante a representarse en el Display x

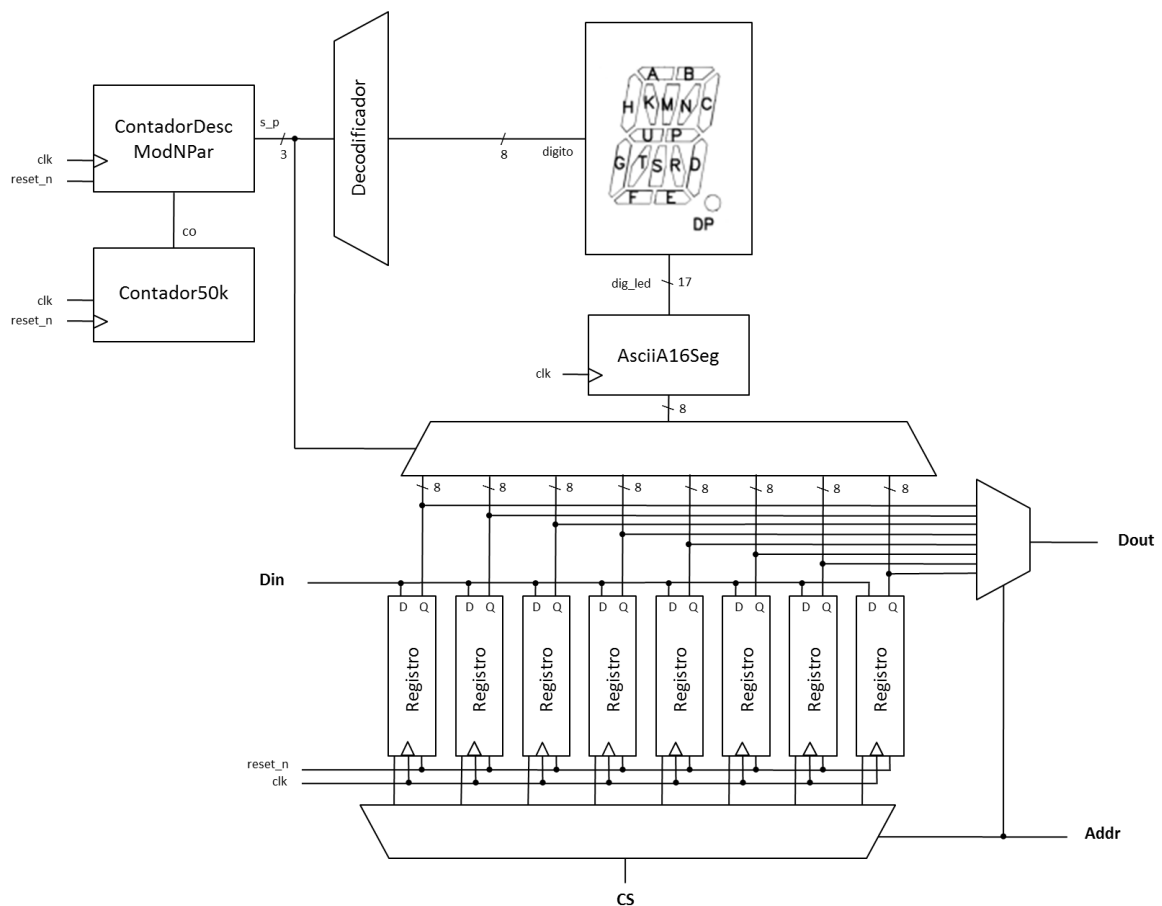


Figura 3.3: Diagrama de bloques del Display Alfanumérico

3.4. Interruptores/LEDs

Nombre	Bit 15	...	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	...	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RLED	—	—	—	LEDDATA						
RINT	—	—	—	INTDATA						

Tabla 3.4: Mapa de Registros del periférico LEDs/Interruptores

REGISTRO RLED

bits 15-10 **Sin implementar:** Leídos como 0

bits 9-0 **LEDDATA:** Contenido del registro de los LEDs (sólo escritura)
Bits que se están mostrando en los LEDs

REGISTRO RINT

bits 15-10 **Sin implementar:** Leídos como 0

bits 9-0 **INTDATA:** Bits de los interruptores (sólo lectura)
Bits de los interruptores, que pueden cargarse para mostrarse en los LEDs

4. Simulación y Volcado

Para poder comprobar el correcto funcionamiento, se simularon los bloques de forma independiente, algunos habiendo sido ya simulados en prácticas anteriores. Para poder comprobar el correcto funcionamiento e interconexión de los periféricos y de cara a obtener un resultado visible del microprocesador, se elaboró un programa.

4.1. Programa Cronómetro

El programa, que se encuentra implementado en el Código C.1 define un cronómetro funcional con resolución de centésimas de segundo y de hasta una hora de longitud. Entre sus funcionalidades encontramos:

- El interruptor más bajo es empleado como RUN/STOP del cronómetro.
- Si se envía un carácter ASCII τ por el puerto serie, el dispositivo lo reconoce, y responde enviando por el puerto serie una cadena de la forma MM:SS,CC indicando minutos, segundos y centésimas.
- Esta misma cadena se muestra continuamente en el display LED de 16 Segmentos y punto decimal.

El programa almacena las variables del reloj en representación ASCII en las primeras direcciones de la RAM. Continuamente comprueba el estado del interruptor y lo copia al bit de estado del timer. El refresco del multiplexado es por hardware así que el software solamente comprueba los flags del Receptor Serie y del Timer y en caso de que estén activos los borra y actúa. Se ha definido una función para el envío serie para poder enviar todo el mensaje ASCII.

4.2. Simulación

Para poder comprobar el correcto funcionamiento del programa, se ha diseñado el *testbench* del Código D.1. Con dicho código se comprueban la práctica totalidad de los periféricos y de las instrucciones del ICAI-RiSC-16.

Como la simulación es muy compleja y se necesita mucho tiempo para poder mostrar todas las funcionalidades sólo se han capturado elementos importantes y relevantes de la misma. Como es de esperar se ha tenido que reducir los contadores del Display y del Transmisor receptor así como el periodo del Timer ya que debido a los largos tiempos no sería factible realizar una simulación.

Entre las capturas tomadas encontramos:

- Arranque desde Reset del ICAI-RiSC-16 (Figura 4.1)
- Inicialización de las Variables ASCII de la memoria RAM (Figura 4.2)
- Incremento de la variable de centesimas por un flag del Timer (Figura 4.3)
- Pregunta y respuesta por puerto serie del *timestamp* actual (Figura 4.4)
- Simulación global del programa del cronómetro (Figura 4.5)

4.3. Volcado

Tras un volcado inicial en el que se corría un código muy simple para comprobar la validez del microprocesador y obtener una simulación satisfactoria del código del cronómetro, se volcó dicho programa en la FPGA pudiendo comprobar el correcto funcionamiento del cronómetro.

 


Figura 4.2: Inicialización de las Variables ASCII de la memoria RAM

En esta captura podemos ver el progresivo proceso de carga en la RAM de los valores ASCII que serán empleados para representar los valores de minutos, ssegundos y centésimas.

 


Figura 4.3: Incremento de la variable de centesimas por un flag del Timer

En este código vemos cómo una vez ha saltado el flag del timer y se ha detectado que está a 1, el programa lo borra e incrementa las centésimas y mira si hay desborde para unidades y decenas, en caso de que lo haya incrementará de igual forma segundos y minutos.

 


Figura 4.4: Pregunta y respuesta por puerto serie del *timestamp* actual

En esta figura se aprecia cómo al recibir una 't' ASCII se envía por el puerto serie el valor actual del cronómetro en formato MM:SS,CC

 


Figura 4.5: Simulación global del programa del cronómetro

Por último, esta figura da una visión global del programa elaborado pudiendo apreciar como cada vez que el flag timer se activa (cuando se alcanza el valor del post scaler), se incrementan las centésimas y se comprueban el resto. Como se puede comprobar a pesar de los 2 ms que se han empleado, no ha sido suficiente para comprobar el incremento de todas las posiciones.

Simulaciones con periodos más cortos permitirían comprobar los cambios en minutos y segundos, pero no permitirían simular correctamente ya que interferían con el transmisor y los displays.

5. Conclusiones

Como se ha podido comprobar el desarrollo de un microprocesador y más generalmente de un microcontrolador es una tarea compleja que se apoya en la evidente máxima de “*divide y vencerás*”. A partir de descripciones de elementos tanto combinacionales (multiplexores, Sumadores, Multiplicadores...) como secuenciales (biestables, registros, memorias...) y la correcta interconexión de los mismos hemos obtenido un microprocesador completamente funcional.

Resulta muy importante pararnos a analizar el diseño, ya realizado para la arquitectura del microprocesador y ejercicio para la parte de los periféricos, dado que las decisiones sobre el diseño repercutirán tanto en la funcionalidad del sistema así como en las posibles implementaciones del mismo. Muchas veces durante el diseño fue necesario volver a atrás para poder reformular ciertas características debido a problemas encontrados.

Con todo ello hemos podido apreciar la complejidad de un sistema como el elaborado y la imperante necesidad de tener una simulación lo suficientemente exhaustiva que cubra todos los casos. En múltiples partes del desarrollo la simulación nos permitió detectar errores y fallas que en el volcado hubiesen sido imposibles de detectar.

Por último recalcar lo interesante y desafiante de la práctica que nos ha permitido obtener una profundidad en lo referente a un microprocesador RISC lo suficientemente sencillo como para ser implementado en el tiempo dado, pero lo suficientemente complejo como para poder apreciar las diferentes características que lo componen.

A. Código del Microprocesador

A continuación se incluyen los códigos de implementación de los distintos bloques del microprocesador, así como el código estructural del mismo.

A.1. Código Estructural del Microprocesador ICAI-RISC-16

Código A.1: Código estructural del Microprocesador

```

1
2  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
3  -- Lucia Montero Sanchis
4  -- 2014-11-02
5  -- ICAI_RISC_16
6
7  -- DISPLAY ALFANUMERICO  --
8  --      MULTIPLEXADO      --
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.all;
12 -----INPUT/OUTPUT-----
13
14 entity ICAI_RISC_16 is
15     port (
16         clk           : in    std_logic;
17         reset_n       : in    std_logic;
18         e             : in    std_logic_vector(9 downto 0);
19         s             : out   std_logic_vector(9 downto 0);
20         uart_in       : in    std_logic;
21         uart_out      : out   std_logic;
22         digito        : out   std_logic_vector(7 downto 0);
23         dig_led       : out   std_logic_vector(16 downto 0);
24     );
25
26 end ICAI_RISC_16;
27
28 -----ARQUITECTURA-----
29
30 architecture structural of ICAI_RISC_16 is
31
32     -----
33     --Declaracion de senales intermedias
34     -----
35
36     --Senales
37     type stdlv16_vector is array (integer range <>) of std_logic_vector(15 downto 0);
38     --Auxiliares
39     signal zero_int      : std_logic;
40     signal ena_PC_int    : std_logic;
41
42     signal high_int      : std_logic_vector(15 downto 0);
43     signal sign_inm_int  : std_logic_vector(15 downto 0);
44
45     --Registros
46     signal IR_int        : std_logic_vector(15 downto 0);
47     signal PC_int        : std_logic_vector(15 downto 0);
48     signal data_IR_int   : std_logic_vector(15 downto 0);
49     signal data_PC_int   : std_logic_vector(15 downto 0);

```

```

50     signal ALU_A_int      : std_logic_vector(15 downto 0);
51     signal ALU_B_int      : std_logic_vector(15 downto 0);
52     signal ALU_res_int    : std_logic_vector(15 downto 0);
53     signal ALU_out_int    : std_logic_vector(15 downto 0);
54     signal regA_int       : std_logic_vector(15 downto 0);
55     signal regB_int       : std_logic_vector(15 downto 0);
56     signal dirEsc_int     : std_logic_vector(2 downto 0);
57     signal datoEsc_int    : std_logic_vector(15 downto 0);
58     signal op_alu_int     : std_logic_vector(3 downto 0);
59     signal MDatos_int     : std_logic_vector(15 downto 0);
60     signal Datos_int      : std_logic_vector(15 downto 0);
61
62     --Enables
63     signal ena_ir_int     : std_logic;
64     signal wr_PC_int      : std_logic;
65     signal wr_PC_cond_int : std_logic;
66     signal ena_banco_int  : std_logic;
67     signal ena_ALU_int    : std_logic;
68     signal wr_d_int       : std_logic;
69     signal wr_mem_d_int   : std_logic;
70
71     --Sel multiplexor
72     signal sel_PC_int     : std_logic_vector(1 downto 0);
73     signal mux_banco_int  : std_logic_vector(1 downto 0);
74     signal sel_dirE_int   : std_logic_vector(1 downto 0);
75     signal sel_ALU_a_int  : std_logic;
76     signal sel_ALU_b_int  : std_logic_vector(1 downto 0);
77
78     signal e_int          : std_logic_vector(15 downto 0);
79     signal s_int          : std_logic_vector(15 downto 0);
80
81     --Periféricos
82     signal wr_per_d_int   : std_logic;
83     signal cs_int         : std_logic_vector(7 downto 0);
84     signal per_out_int    : stdlv16_vector (6 downto 0);
85     signal PDatos_int     : std_logic_vector(15 downto 0);
86
87
88     -----
89     --Declaracion de componentes
90     -----
91
92     --Unidad de Control
93     component UnidadControl is
94     port (
95         --Externas
96         reset_n      : in    std_logic;
97         clk           : in    std_logic;
98         cod_op        : in    std_logic_vector(2 downto 0);
99         cod_func      : in    std_logic_vector(3 downto 0);
100
101         --Enables
102         ena_ir        : out   std_logic;
103         wr_PC         : out   std_logic;
104         wr_PC_cond    : out   std_logic;
105         ena_banco     : out   std_logic;
106         ena_ALU       : out   std_logic;
107         wr_d          : out   std_logic;
108

```

```

109         --Sel multiplexores
110         sel_PC      : out    std_logic_vector(1 downto 0);
111         mux_banco    : out    std_logic_vector(1 downto 0);
112         sel_dirE     : out    std_logic_vector(1 downto 0);
113         sel_ALU_a    : out    std_logic;
114         sel_ALU_b    : out    std_logic_vector(1 downto 0);
115
116         op_alu       : out    std_logic_vector(3 downto 0));
117
118     end component;
119
120     --Unidad Aritmetico Logica
121     component ALU is
122     generic(
123         n_bits      : integer := 16);
124     port(
125         a           : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
126         b           : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
127         op_alu      : in      std_logic_vector(3 downto 0);
128         res         : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
129         co          : out     std_logic;
130         z           : out     std_logic;
131         ov          : out     std_logic);
132     end component;
133
134
135     --Memoria RAM
136     component RAM is
137     generic(
138         n_bits      : integer := 16;
139         n_dir       : integer := 64;
140         n_add       : integer := 6); --Debe ser mayor o igual a log(2,n_dir)
141     port(
142         clk         : in      std_logic;
143         wr          : in      std_logic;
144         addr        : in      std_logic_vector(n_add-1 downto 0);
145         d_in        : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
146         d_out       : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
147
148     end component;
149
150     --Memoria ROM
151     component ROM is
152     port(
153         clk: in std_logic; -- La ROM es sincrona
154         en_pc: in std_logic; -- Y tiene un enable
155         dir: in std_logic_vector(7 downto 0); -- Bus de direcciones
156         dat: out std_logic_vector(15 downto 0) ); -- Salida de datos
157     end component;
158
159     --Banco de Registros de Trabajo
160     component BancoReg is
161     generic(
162         n_bits      : integer := 16);
163     port(
164         reset_n     : in      std_logic;
165         clk         : in      std_logic;
166         enable       : in      std_logic;
167         dirA        : in      std_logic_vector(2 downto 0);

```

```

168         dirB      : in      std_logic_vector(2 downto 0);
169         dirEsc     : in      std_logic_vector(2 downto 0);
170         datoEsc    : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
171         a          : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
172         b          : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
173
174     end component;
175
176     --Registro Generico
177     component Registro_N is
178         generic(
179             n_bits : integer := 16);
180         port(
181             reset_n : in      std_logic;
182             clk      : in      std_logic;
183             enable   : in      std_logic;
184             d        : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
185             q        : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
186
187     end component;
188
189     --Multiplexor de 8 entradas
190     component Multiplexor_8a1_N is
191         generic(
192             n_bits : integer := 16);
193         port(
194             e0 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
195             e1 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
196             e2 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
197             e3 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
198             e4 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
199             e5 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
200             e6 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
201             e7 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
202             sel : in      std_logic_vector(2 downto 0);
203             s   : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
204
205     end component;
206
207     --Multiplexor de 4 entradas
208     component Multiplexor_4a1_N is
209         generic(
210             n_bits : integer := 16);
211         port(
212             e0 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
213             e1 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
214             e2 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
215             e3 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
216             sel : in      std_logic_vector(1 downto 0);
217             s   : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
218
219     end component;
220
221     --Multiplexor de 2 entradas
222     component Multiplexor_2a1_N is
223         generic(
224             n_bits : integer := 16);
225         port(
226             e0 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);

```

```

227         e1 : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
228         sel : in      std_logic;
229         s   : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
230
231     end component;
232
233     --Demultiplexor de 8 Salidas individual para el decodificador
234     component Demultiplexor_1a8 is
235     port (
236         e   : in      std_logic;
237         sel : in      std_logic_vector(2 downto 0);
238         s   : out     std_logic_vector(7 downto 0));
239
240     end component;
241
242     -----PERIFERICOS-----
243     --Display Alfanumerico
244     component DisplayAlfanumerico is
245     port (
246         clk           : in      std_logic;
247         reset_n       : in      std_logic;
248         enable        : in      std_logic;
249         address       : in      std_logic_vector(2 downto 0);
250         data_in       : in      std_logic_vector(15 downto 0);
251         data_out      : out     std_logic_vector(15 downto 0);
252         digito        : out     std_logic_vector(7 downto 0);
253         dig_led       : out     std_logic_vector(16 downto 0)
254     );
255     end component;
256
257     --Transmisor Receptor Serie
258     component TransmisorReceptorSerie is
259     port (
260         clk           : in      std_logic;
261         reset_n       : in      std_logic;
262         enable        : in      std_logic;
263         address       : in      std_logic_vector(1 downto 0);
264         data_in       : in      std_logic_vector(15 downto 0);
265         data_out      : out     std_logic_vector(15 downto 0);
266         uart_in       : in      std_logic;
267         uart_out      : out     std_logic);
268
269     end component;
270
271     --Timer de 16 Bits con POSTscaler de 4 bits
272     component Timer is
273     port (
274         clk           : in      std_logic;
275         reset_n       : in      std_logic;
276         ena           : in      std_logic;
277         add           : in      std_logic_vector(1 downto 0); -- 0-TMRCON, 1-TMRPR
278         , 2-TMRINI, 3-TMRCNT
279         data_in       : in      std_logic_vector(15 downto 0);
280         data_out      : out     std_logic_vector(15 downto 0));
281
282     end component;
283
284     -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----

```

```

285 begin -- structural
286
287 --Enable del PC condicional
288 ena_PC_int    <= wr_PC_int or (wr_PC_cond_int and zero_int);
289
290 --Extension de signo del literal del codigo de instruccion
291 sign_inm_int(15 downto 7) <= (others => IR_int(6));
292 sign_inm_int(6 downto 0)  <= IR_int(6 downto 0);
293 --Literal de LUI
294 high_int      <= IR_int(9 downto 0) & "000000";
295
296 --Multiplexor del CS de RAM/Perifericos
297 wr_mem_d_int   <= wr_d_int and (not ALU_out_int(15));
298 wr_per_d_int   <= wr_d_int and ALU_out_int(15);
299
300 per_out_int(3 downto 0) <= (others => (others => '0'));
301
302 --Limite de IO a 10 bits (FPGA)
303 e_int <= "000000"&e;
304 s <= s_int(9 downto 0);
305
306
307 --- Instancias ---
308
309 --Unidad de Control
310 UC : UnidadControl
311     port map(
312         --Externas
313         reset_n      => reset_n,
314         clk           => clk,
315         cod_op        => IR_int(15 downto 13),
316         cod_func      => IR_int(3 downto 0),
317
318         --Enables=>
319         ena_ir        => ena_ir_int,
320         wr_PC         => wr_PC_int,
321         wr_PC_cond    => wr_PC_cond_int,
322         ena_banco     => ena_banco_int,
323         ena_ALU       => ena_ALU_int,
324         wr_d          => wr_d_int,
325
326         --Sel mux=>
327         sel_PC        => sel_PC_int,
328         mux_banco     => mux_banco_int,
329         sel_dirE      => sel_dirE_int,
330         sel_ALU_a     => sel_ALU_a_int,
331         sel_ALU_b     => sel_ALU_b_int,
332         op_alu        => op_alu_int);
333
334 --Unidad Aritmetico Logica
335 ALU16 : ALU
336     port map(
337         a             => ALU_A_int,
338         b             => ALU_B_int,
339         op_alu        => op_alu_int,
340         res           => ALU_res_int,
341         co            => open,           --Y el status?
342         z             => zero_int,
343         ov            => open;           --Y el status?

```

```

344
345
346 --Memoria RAM
347     mRAM : RAM
348         port map(
349             clk          => clk,
350             wr            => wr_mem_d_int,
351             addr         => ALU_out_int(5 downto 0),
352             d_in         => regB_int,
353             d_out        => MDatos_int);
354
355 --Memoria ROM
356     mROM : ROM
357         port map(
358             clk          => clk,
359             en_pc        => ena_PC_int,
360             dir          => data_PC_int(7 downto 0),
361             dat          => data_IR_int);
362
363 --Banco de Registros de Trabajo
364     BR : BancoReg
365         port map(
366             reset_n      => reset_n,
367             clk          => clk,
368             enable       => ena_banco_int,
369             dirA         => IR_int(12 downto 10),
370             dirB         => IR_int(9 downto 7),
371             dirEsc       => dirEsc_int,
372             datoEsc      => datoEsc_int,
373             a            => regA_int,
374             b            => regB_int);
375
376 --Registros
377     --Program Counter
378     RPC : Registro_N
379         port map(
380             reset_n      => reset_n,
381             clk          => clk,
382             enable       => ena_PC_int,
383             d            => data_PC_int,
384             q            => PC_int);
385
386     --Instruction Register
387     RIR : Registro_N
388         port map(
389             reset_n      => reset_n,
390             clk          => clk,
391             enable       => ena_ir_int,
392             d            => data_IR_int,
393             q            => IR_int);
394
395     --ALU Register
396     RALU : Registro_N
397         port map(
398             reset_n      => reset_n,
399             clk          => clk,
400             enable       => ena_ALU_int,
401             d            => ALU_res_int,
402             q            => ALU_out_int);

```

```

403
404 --Multiplexor para las salidas de datos de los perifericos
405 MUXOUT: Multiplexor_8a1_N
406     generic map(
407         n_bits      => 16)
408     port map(
409         e0          => per_out_int(0), --SFR
410         e1          => per_out_int(1), --
411         e2          => per_out_int(2), --
412         e3          => per_out_int(3), --
413         e4          => per_out_int(4), --TIMER
414         e5          => per_out_int(5), --TXRX
415         e6          => per_out_int(6), --DISPLAY
416         e7          => e_int,          --INTERRUPTORES
417         sel         => ALU_out_int(6 downto 4),
418         s           => PDatos_int);
419
420 --Descodificador
421 DESC : Demultiplexor_1a8
422     port map(
423         e           => wr_per_d_int,
424         sel         => ALU_out_int(6 downto 4),
425         s           => cs_int);
426
427 --Multiplexores de 4 entradas
428
429 --Multiplexor de PC
430 MPC : Multiplexor_4a1_N
431     port map(
432         e0          => ALU_out_int,
433         e1          => ALU_res_int,
434         e2          => regA_int,
435         e3          => X"0000",
436         sel         => sel_PC_int,
437         s           => data_PC_int);
438
439 --Multiplexor de DirEsc
440 MDI : Multiplexor_4a1_N
441     generic map(
442         n_bits      => 3)
443     port map(
444         e0          => IR_int(6 downto 4),
445         e1          => IR_int(9 downto 7),
446         e2          => IR_int(12 downto 10),
447         e3          => "000",
448         sel         => sel_dirE_int,
449         s           => dirEsc_int);
450
451 --Multiplexor de DatoEsc
452 MDA : Multiplexor_4a1_N
453     port map(
454         e0          => ALU_out_int,
455         e1          => Datos_int,
456         e2          => PC_int,
457         e3          => high_int,
458         sel         => mux_banco_int,
459         s           => datoEsc_int);
460
461 --Multiplexor de RegB

```



```

462     MRB : Multiplexor_4a1_N
463     port map(
464         e0      => regB_int,
465         e1      => X"0001",
466         e2      => sign_inm_int,
467         e3      => X"0000",
468         sel     => sel_ALU_b_int,
469         s       => ALU_B_int);
470
471 --Multiplexores de 2 entradas RegA
472 --Multiplexor de PC
473     MRA : Multiplexor_2a1_N
474     port map(
475         e0      => regA_int,
476         e1      => PC_int,
477         sel     => sel_ALU_a_int,
478         s       => ALU_A_int);
479
480 --Multiplexor de RAM/Periféricos
481     MRD : Multiplexor_2a1_N
482     port map(
483         e0      => MDatos_int,
484         e1      => PDatos_int,
485         sel     => ALU_out_int(15),
486         s       => Datos_int);
487
488 ----- PERIFERICOS -----
489
490 --LED Register
491     RLED : Registro_N
492     port map(
493         reset_n  => reset_n,
494         clk      => clk,
495         enable   => cs_int(7),
496         d        => regB_int,
497         q        => s_int);
498
499 --Display Alfanumerico
500     DISP : DisplayAlfanumerico
501     port map(
502         clk      => clk,
503         reset_n  => reset_n,
504         enable   => cs_int(6),
505         address  => ALU_out_int(2 downto 0),
506         data_in  => regB_int,
507         data_out => per_out_int(6),
508         digito   => digito,
509         dig_led  => dig_led);
510
511 --TransmisorReceptorSerie
512     TXRX : TransmisorReceptorSerie
513     port map(
514         clk      => clk,
515         reset_n  => reset_n,
516         enable   => cs_int(5),
517         address  => ALU_out_int(1 downto 0),
518         data_in  => regB_int,
519         data_out => per_out_int(5),
520         uart_in  => uart_in,

```

```
521         uart_out      => uart_out);
522 --Timer 16 Bits
523     TIM : Timer
524     port map(
525         clk             => clk,
526         reset_n         => reset_n,
527         ena              => cs_int(4),
528         add              => ALU_out_int(1 downto 0),
529         data_in          => regB_int,
530         data_out         => per_out_int(4));
531
532 end structural;
```

A.2. Unidad de Control

Código A.2: Código que implementa la Unidad de Control del ICAI-RiSC-16

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-02
4  -- UnidadControl
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8
9  entity UnidadControl is
10     port (
11         --Externas
12         reset_n      : in  std_logic;
13         clk           : in  std_logic;
14         cod_op        : in  std_logic_vector(2 downto 0);
15         cod_func      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
16
17         --Enables
18         ena_ir        : out  std_logic;
19         wr_PC         : out  std_logic;
20         wr_PC_cond    : out  std_logic;
21         ena_banco     : out  std_logic;
22         ena_ALU       : out  std_logic;
23         wr_d          : out  std_logic;
24
25         --Sel multiplexores
26         sel_PC        : out  std_logic_vector(1 downto 0);
27         mux_banco     : out  std_logic_vector(1 downto 0);
28         sel_dirE      : out  std_logic_vector(1 downto 0);
29         sel_ALU_a     : out  std_logic;
30         sel_ALU_b     : out  std_logic_vector(1 downto 0);
31
32         op_alu        : out  std_logic_vector(3 downto 0));
33
34 end UnidadControl;
35
36 architecture behavioral of UnidadControl is
37
38     type t_estados is (RESET, FETCH, DECOD, LUI3, ARIT3, ARIT4, BEQ3, ADDI3, ADDI4, LSW3, LW4, SW4,
39                       , JALR3);
40     signal estado_act, estado_sig : t_estados;
41
42 begin -- behavioral
43
44     VarEstado : process(clk, reset_n)
45     begin
46         if reset_n = '0' then
47             estado_act <= RESET;
48         elsif clk'event and clk = '1' then
49             estado_act <= estado_sig;
50         end if;
51     end process VarEstado;
52
53     TransicionEstado : process(estado_act, reset_n, cod_op, cod_func)

```

```
54 begin
55
56     estado_sig <= estado_act;
57
58     case estado_act is
59         when RESET =>
60             if reset_n = '1' then
61                 estado_sig <= FETCH;
62             end if;
63
64         when FETCH =>
65             estado_sig <= DECOD;
66
67         when DECOD =>
68             case cod_op is
69                 when "000" =>
70                     estado_sig <= ARIT3;
71                 when "001" =>
72                     estado_sig <= ADDI3;
73                 when "011" =>
74                     estado_sig <= LUI3;
75                 when "100" =>
76                     estado_sig <= LWSW3;
77                 when "101" =>
78                     estado_sig <= LWSW3;
79                 when "110" =>
80                     estado_sig <= BEQ3;
81                 when "111" =>
82                     estado_sig <= JALR3;
83                 when others =>
84                     estado_sig <= RESET;
85             end case;
86
87         when LUI3 =>
88             estado_sig <= FETCH;
89
90         when ARIT3 =>
91             estado_sig <= ARIT4;
92
93         when ARIT4 =>
94             estado_sig <= FETCH;
95
96         when BEQ3 =>
97             estado_sig <= FETCH;
98
99         when ADDI3 =>
100             estado_sig <= ADDI4;
101
102         when ADDI4 =>
103             estado_sig <= FETCH;
104
105         when LWSW3 =>
106             if cod_op = "101" then
107                 estado_sig <= LW4;
108             elsif cod_op = "100" then
109                 estado_sig <= SW4;
110             else
111                 estado_sig <= RESET;
112             end if;
```

```

113
114     when LW4 =>
115         estado_sig <= FETCH;
116
117     when SW4 =>
118         estado_sig <= FETCH;
119
120     when JALR3 =>
121         estado_sig <= FETCH;
122
123     when others =>
124         estado_sig <= RESET;
125
126     end case;
127 end process TransicionEstado;
128
129 Salidas : process (estado_act,cod_func)
130 begin
131     --Enables
132     ena_ir      <= '0';
133     wr_PC       <= '0';
134     wr_PC_cond  <= '0';
135     ena_banco   <= '0';
136     ena_ALU     <= '0';
137     wr_d        <= '0';
138
139     --Sel multiplex
140     sel_PC      <= "00";
141     mux_banco   <= "00";
142     sel_dirE    <= "00";
143     sel_ALU_a   <= '0';
144     sel_ALU_b   <= "00";
145
146     op_alu      <= "0000";
147
148     case estado_act is
149     when RESET =>
150         sel_PC      <= "11";
151         wr_PC       <= '1';
152
153     when FETCH =>
154         ena_ir      <= '1';
155         sel_ALU_a   <= '1';
156         sel_ALU_b   <= "01";
157         op_alu      <= "0000";
158         sel_PC      <= "01";
159         wr_PC       <= '1';
160
161     when DECOD =>
162         sel_ALU_a   <= '1';
163         sel_ALU_b   <= "10";
164         op_alu      <= "0000";
165         ena_ALU     <= '1';
166
167     when LUI3 =>
168         mux_banco   <= "11";
169         sel_dirE    <= "10";
170         ena_banco   <= '1';
171

```

```

172     when ARIT3 =>
173         sel_ALU_a   <= '0';
174         sel_ALU_b   <= "00";
175         op_alu      <= cod_func;
176         ena_ALU     <= '1';
177
178     when ARIT4 =>
179         mux_banco   <= "00";
180         sel_dirE    <= "00";
181         ena_banco   <= '1';
182
183     when BEQ3 =>
184         sel_ALU_a   <= '0';
185         sel_ALU_b   <= "00";
186         op_alu      <= "0001";
187         sel_PC      <= "00";
188         wr_PC_cond  <= '1';
189
190     when ADDI3 =>
191         sel_ALU_a   <= '0';
192         sel_ALU_b   <= "10";
193         op_alu      <= "0000";
194         ena_ALU     <= '1';
195
196     when ADDI4 =>
197         mux_banco   <= "00";
198         sel_dirE    <= "01";
199         ena_banco   <= '1';
200
201     when LWSW3 =>
202         sel_ALU_a   <= '0';
203         sel_ALU_b   <= "10";
204         op_alu      <= "0000";
205         ena_ALU     <= '1';
206
207     when LW4 =>
208         mux_banco   <= "01";
209         sel_dirE    <= "01";
210         ena_banco   <= '1';
211
212     when SW4 =>
213         wr_d        <= '1';
214
215     when JALR3 =>
216         mux_banco   <= "10";
217         sel_dirE    <= "01";
218         ena_banco   <= '1';
219         sel_PC      <= "10";
220         wr_PC       <= '1';
221
222     when others =>
223         null;
224
225 end case;
226 end process Salidas;
227
228 end behavioral;

```

A.3. Unidad Aritmético Lógica

Código A.3: Código que define la ALU de N bits

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-22
4  -- ALU
5
6  -- UNIDAD ARITMETICO-LOGICA --
7  --      DE N BITS      --
8
9  library IEEE;
10 use IEEE.std_logic_1164.all;
11 use IEEE.numeric_std.all;
12
13 -----INPUT/OUTPUT-----
14
15
16 entity ALU is
17     generic(
18         n_bits : integer := 16);
19     port(
20         a      : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
21         b      : in      std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
22         op_alu : in      std_logic_vector(3 downto 0);
23         res    : out     std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
24         co     : out     std_logic;
25         z      : out     std_logic;
26         ov     : out     std_logic);
27 end ALU;
28
29 -----ARQUITECTURA-----
30
31 architecture structural of ALU is
32
33     -----
34     --Declaracion de senales intermedias
35     -----
36
37     constant zero : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0) := (others => '0');
38
39     signal s_int : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
40     signal p_int : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
41     signal ov_sr_int : std_logic;
42     signal ov_p_int : std_logic;
43     signal z_int : std_logic;
44     signal ULT_int : std_logic;
45
46     -----
47     --Declaracion de componentes
48     -----
49
50     --SumadorRestadorNBits
51     component SumadorRestadorNBits is
52         generic(
53             n_bits : integer := 16);
54         port (

```

```

55         s_r      : in  std_logic;
56         a        : in  std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
57         b        : in  std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
58         s        : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
59         overflow  : out std_logic;
60         co       : out std_logic);
61
62     end component;
63 --MultiplicadorNBits
64     component MultiplicadorNBits is
65         generic(
66             n_bits : integer := 16);
67         port (
68             s_u      : in  std_logic;
69             a        : in  std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
70             b        : in  std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
71             p        : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
72             overflow  : out std_logic);
73
74     end component;
75
76 -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----
77 begin -- structural
78
79     ULT_int <= '1' when unsigned(a) < unsigned(b) else
80               '0';
81
82     res <= s_int      when op_alu = "0000" else
83           s_int      when op_alu = "0001" else
84           p_int      when op_alu = "0010" else
85           p_int      when op_alu = "0011" else
86           a nand b    when op_alu = "0100" else
87           a(n_bits-2 downto 0) & '0' when op_alu = "0101" else
88           a(n_bits-1) & a(n_bits-1 downto 1) when op_alu = "0110" else
89           '0' & a(n_bits-1 downto 1) when op_alu = "0111" else
90           (0 => ULT_int, others=>'0') when op_alu = "1000" else
91           (others => '-');
92
93     ov <= ov_sr_int when op_alu = "0000" else
94           ov_sr_int when op_alu = "0001" else
95           ov_p_int  when op_alu = "0010" else
96           ov_p_int  when op_alu = "0011" else
97           '0';
98
99     z <= '1' when (s_int = zero) and (op_alu(3 downto 1) = "000") else
100         '0';
101
102
103 --Instancias
104     SRN : SumadorRestadorNBits
105         generic map(
106             n_bits => n_bits)
107         port map(
108             s_r      => op_alu(0),
109             a        => a,
110             b        => b,
111             s        => s_int,
112             overflow  => ov_sr_int,
113

```



```
114         co          => co);
115
116     MUL : MultiplicadorNBits
117         generic map(
118             n_bits => n_bits)
119         port map(
120             s_u          => op_alu(0),
121             a            => a,
122             b            => b,
123             p            => p_int,
124             overflow     => ov_p_int);
125
126     end structural;
```

A.4. Memoria RAM

Código A.4: Código que implementa la Memoria RAM

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-02
4  -- RAM.vhd
5
6  -- Memoeia RAM de D direcciones de memoria de N bits cada una
7  library IEEE;
8  use IEEE.std_logic_1164.all;
9  use IEEE.numeric_std.all;
10 ----- Entidad -----
11
12 entity RAM is
13     generic(
14         n_bits : integer := 16;
15         n_dir  : integer := 64;
16         n_add  : integer := 6); --Debe ser mayor o igual a log(2,n_dir)
17     port(
18         clk      : in    std_logic;
19         wr       : in    std_logic;
20         addr     : in    std_logic_vector(n_add-1 downto 0);
21         d_in     : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
22         d_out    : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
23
24 end RAM;
25
26 ---- Arquitectura ----
27
28 architecture behavioral of RAM is
29     type t_mem is array (n_dir-1 downto 0) of std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
30     signal memoria : t_mem;
31
32 begin --behavioral
33
34     mRAM : process(clk)
35     begin
36
37         if clk'event and clk = '1' then
38             if wr = '1' then
39                 memoria(to_integer(unsigned(addr))) <= d_in;
40             end if;
41         end if;
42     end process mRAM;
43
44
45     d_out <= memoria(to_integer(unsigned(addr)));
46 end behavioral;

```

A.5. Memoria ROM

Código A.5: Código que implementa la Memoria ROM

```

1  -- ICAI-RiSC-16 code.
2  -- Archivo fuente: .\cronos.asm.
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6  use ieee.numeric_std.all;
7
8  entity ROM is
9      port (
10         clk: in std_logic; -- La ROM es sincrona
11         en_pc: in std_logic; -- Y tiene un enable
12         dir: in std_logic_vector(7 downto 0); -- Bus de direcciones
13         dat: out std_logic_vector(15 downto 0) ); -- Salida de datos
14 end ROM;
15
16 architecture Behavioural of ROM is
17     -- Se declara un tipo de datos para albergar la memoria de programa
18     type mem_t is array (0 to 255) of std_logic_vector(15 downto 0);
19     signal memoria : mem_t:= ( -- Se crea la senal memoria con el contenido del programa.
20         16#0000# => X"6601",
21         16#0001# => X"2480", -- reset: la r1, 0x8040 #Apunto al TCON
22         16#0002# => X"210a", -- addi r2, r0, 0x0A #POSTscaler a 5
23         16#0003# => X"8500", -- sw r2, r1, 0
24         16#0004# => X"6802",
25         16#0005# => X"2900", -- la r2, 0x0080 #Simulacion 256 cuentas
26         16#0006# => X"8501", -- sw r2, r1, 1 # cuentas 2*10^6
27         16#0007# => X"6601",
28         16#0008# => X"2490", -- la r1, 0x8050 #Apunto a TXRXCON
29         16#0009# => X"2104", -- addi r2, r0, 4 #Paridad par
30         16#000a# => X"8502", -- sw r2, r1, 2
31         16#000b# => X"7c00",
32         16#000c# => X"3fa0", -- la r7, 0x0020 #Inicializo el puntero a pila en
33         mitad de memoria
34         16#000d# => X"20b0", -- addi r1, r0, 0x30 #Inicializamos con ceros
35         16#000e# => X"8080", -- sw r1, r0, 0 #Unidades centesimas
36         16#000f# => X"8081", -- sw r1, r0, 1 #Decenas centesimas
37         16#0010# => X"212c", -- addi r2, r0, 0x2c # Coma
38         16#0011# => X"8102", -- sw r2, r0, 2
39         16#0012# => X"8083", -- sw r1, r0, 3 #Unidades segundos
40         16#0013# => X"8084", -- sw r1, r0, 4 #Decenas segundos
41         16#0014# => X"213a", -- addi r2, r0, 0x3a # Dos puntos
42         16#0015# => X"8105", -- sw r2, r0, 5
43         16#0016# => X"8086", -- sw r1, r0, 6 #Unidades minutos
44         16#0017# => X"8087", -- sw r1, r0, 7 #Decenas minutos
45         16#0018# => X"6601",
46         16#0019# => X"24b0", -- main: la r1, 0x8070 #Leo los interruptores
47         16#001a# => X"a500", -- lw r2, r1, 0
48         16#001b# => X"2181", -- addi r3, r0, 1 # Compruebo el mas bajo
49         16#001c# => X"09a4", -- nand r2, r2, r3 # Las dos nand equivalen a una
50         and
51         16#001d# => X"0924", -- nand r2, r2, r2
52         16#001e# => X"6601",
53         16#001f# => X"2480", -- la r1, 0x8040 #Apunto al timer
54         16#0020# => X"a600", -- lw r4, r1, 0 #Traigo la configuracion

```

```

53 16#0021# => X"c805", --      beq  r2, r0, toff      #Miro si lo pongo a 0 o a 1
54 16#0022# => X"1244", -- ton: nand r4, r4, r4      #r4 != 1
55 16#0023# => X"0db4", --      nand r3, r3, r3
56 16#0024# => X"11c4", --      nand r4, r4, r3
57 16#0025# => X"8600", --      sw   r4, r1, 0
58 16#0026# => X"c005", --      beq  r0, r0, uart
59 16#0027# => X"6fff",
60 16#0028# => X"2dbe", -- toff:  la   r3, 0xFFFFE      #r4 &= FFFE
61 16#0029# => X"0e44", --      nand r4, r3, r4
62 16#002a# => X"1244", --      nand r4, r4, r4
63 16#002b# => X"8600", --      sw   r4, r1, 0
64 16#002c# => X"6601",
65 16#002d# => X"2490", -- uart: la   r1, 0x8050      #Leemos la UART
66 16#002e# => X"a502", --      lw   r2, r1, 2
67 16#002f# => X"2182", --      addi r3, r0, 2      #Comprobamos si se ha recibido
    algo
68 16#0030# => X"09b4", --      nand r3, r2, r3      #AND
69 16#0031# => X"0db4", --      nand r3, r3, r3
70 16#0032# => X"cc11", --      beq  r3, r0, timer
71 16#0033# => X"6fff",
72 16#0034# => X"2dbd", --      la   r3, 0xFFFFD      #Borramos el flag
73 16#0035# => X"09a4", --      nand r2, r2, r3
74 16#0036# => X"0924", --      nand r2, r2, r2
75 16#0037# => X"8502", --      sw   r2, r1, 2
76 16#0038# => X"a501", --      lw   r2, r1, 1      #Traemos lo recibido
77 16#0039# => X"6c01",
78 16#003a# => X"2db4", --      la   r3, 0x0074      #Una t devuelve el tiempo
79 16#003b# => X"c981", --      beq  r2, r3, est
80 16#003c# => X"c007", --      beq  r0, r0, timer
81 16#003d# => X"2107", -- est:  addi r2, r0, 7      #Apuntamos a las variables
82 16#003e# => X"6c02",
83 16#003f# => X"2d8f", --      la   r3, send
84 16#0040# => X"ef00", -- looptx: jalr r3, r6
85 16#0041# => X"c802", --      beq  r2, r0, timer
86 16#0042# => X"297f", --      addi r2, r2, -1
87 16#0043# => X"c07c", --      beq  r0, r0, looptx
88 16#0044# => X"6601",
89 16#0045# => X"2480", -- timer: la   r1, 0x8040      #Apuntamos al timer
90 16#0046# => X"a503", --      lw   r2, r1, 3      #Traemos el registro de flags
91 16#0047# => X"2181", --      addi r3, r0, 1      #Miramos si ha terminado de contar
92 16#0048# => X"09b4", --      nand r3, r2, r3      # &= 1
93 16#0049# => X"0db4", --      nand r3, r3, r3
94 16#004a# => X"cc4d", --      beq  r3, r0, main
95 16#004b# => X"6fff",
96 16#004c# => X"2dbe", --      la   r3, 0xFFFFE      #Borramos el flag
97 16#004d# => X"09a4", --      nand r2, r2, r3
98 16#004e# => X"0924", --      nand r2, r2, r2
99 16#004f# => X"8503", --      sw   r2, r1, 3
100 16#0050# => X"7400",
101 16#0051# => X"36b0", -- uncen: la   r5, 0x0030      #Para poner los ceros
102 16#0052# => X"a080", --      lw   r1, r0, 0      #Leemos unidades de centesimas
103 16#0053# => X"2481", --      addi r1, r1, 1
104 16#0054# => X"213a", --      addi r2, r0, 0x3A
105 16#0055# => X"0538", --      sltu r3, r1, r2
106 16#0056# => X"cc02", --      beq  r3, r0, deccen
107 16#0057# => X"8080", --      sw   r1, r0, 0
108 16#0058# => X"c028", --      beq  r0, r0, disp
109 16#0059# => X"8280", -- deccen: sw   r5, r0, 0
110 16#005a# => X"a081", --      lw   r1, r0, 1      #leemos decenas de centesima

```

```

111 16#005b# => X"2481", --      addi r1, r1, 1
112 16#005c# => X"213a", --      addi r2, r0, 0x3A
113 16#005d# => X"0538", --      sltu r3, r1, r2
114 16#005e# => X"cc02", --      beq  r3, r0, unseg
115 16#005f# => X"8081", --      sw   r1, r0, 1
116 16#0060# => X"c020", --      beq  r0, r0, disp
117 16#0061# => X"8281", -- unseg: sw   r5, r0, 1
118 16#0062# => X"a083", --      lw   r1, r0, 3      #leemos unidades de segundo
119 16#0063# => X"2481", --      addi r1, r1, 1
120 16#0064# => X"213a", --      addi r2, r0, 0x3A
121 16#0065# => X"0538", --      sltu r3, r1, r2
122 16#0066# => X"cc02", --      beq  r3, r0, decseg
123 16#0067# => X"8083", --      sw   r1, r0, 3
124 16#0068# => X"c018", --      beq  r0, r0, disp
125 16#0069# => X"8283", -- decseg: sw   r5, r0, 3
126 16#006a# => X"a084", --      lw   r1, r0, 4      #leemos decenas de segundo
127 16#006b# => X"2481", --      addi r1, r1, 1
128 16#006c# => X"2136", --      addi r2, r0, 0x36
129 16#006d# => X"0538", --      sltu r3, r1, r2
130 16#006e# => X"cc02", --      beq  r3, r0, unmin
131 16#006f# => X"8084", --      sw   r1, r0, 4
132 16#0070# => X"c010", --      beq  r0, r0, disp
133 16#0071# => X"8284", -- unmin: sw   r5, r0, 4
134 16#0072# => X"a086", --      lw   r1, r0, 6      #leemos unidades de minuto
135 16#0073# => X"2481", --      addi r1, r1, 1
136 16#0074# => X"213a", --      addi r2, r0, 0x3A
137 16#0075# => X"0538", --      sltu r3, r1, r2
138 16#0076# => X"cc02", --      beq  r3, r0, decmin
139 16#0077# => X"8086", --      sw   r1, r0, 6
140 16#0078# => X"c008", --      beq  r0, r0, disp
141 16#0079# => X"8286", -- decmin: sw   r5, r0, 6
142 16#007a# => X"a087", --      lw   r1, r0, 7      #leemos decenas de minuto
143 16#007b# => X"2481", --      addi r1, r1, 1
144 16#007c# => X"2136", --      addi r2, r0, 0x36
145 16#007d# => X"0538", --      sltu r3, r1, r2
146 16#007e# => X"cc02", --      beq  r3, r0, disp
147 16#007f# => X"8284", --      sw   r5, r0, 4
148 16#0080# => X"c000", --      beq  r0, r0, disp
149 16#0081# => X"6601",
150 16#0082# => X"24a0", -- disp: la   r1, 0x8060      # Apunto a los displays
151 16#0083# => X"6e01",
152 16#0084# => X"2da8", --      la   r3, 0x8068
153 16#0085# => X"0020", --      add  r2, r0, r0
154 16#0086# => X"aa00", -- loopd: lw   r4, r2, 0      #Leemos la RAM
155 16#0087# => X"8600", --      sw   r4, r1, 0      #Escribimos en el display
156 16#0088# => X"2481", --      addi r1, r1, 1      #Movemos el puntero de display
157 16#0089# => X"2901", --      addi r2, r2, 1      #Movemos el puntero de variable
158 16#008a# => X"c581", --      beq  r1, r3, fin
159 16#008b# => X"c07a", --      beq  r0, r0, loopd
160 16#008c# => X"6400",
161 16#008d# => X"2498", -- fin: la   r1, main
162 16#008e# => X"e400", --      jalr r1, r0
163 16#008f# => X"aa00", -- send: lw   r4, r2, 0      #En r1 ya apuntamos al
modulo UART, en r2 nos pasan el puntero de RAM, no tocamos r3, el tx esta libre
164 16#0090# => X"8600", --      sw   r4, r1, 0      #Escribimos en TXREG
165 16#0091# => X"a602", --      lw   r4, r1, 2      #Leemos la configuracion
166 16#0092# => X"2281", --      addi r5, r0, 1      # Literal 1
167 16#0093# => X"1244", --      nand r4, r4, r4      #OREQUAL
168 16#0094# => X"16d4", --      nand r5, r5, r5

```

```

169      16#0095# => X"12c4", --      nand r4, r4, r5
170      16#0096# => X"8602", --      sw   r4, r1, 2      #Lo ponemos en marcha la
transmision
171      16#0097# => X"a602", -- notf: lw   r4, r1, 2
172      16#0098# => X"2281", --      addi r5, r0, 1      # Literal 1
173      16#0099# => X"12c4", --      nand r4, r4, r5      #ANDEQUAL
174      16#009a# => X"1244", --      nand r4, r4, r4
175      16#009b# => X"d001", --      beq  r4, r0, finsd    #Si se pone a cero hemos acabado
176      16#009c# => X"c07a", --      beq  r0, r0, notf
177      16#009d# => X"f800", -- finsd: jalr r6,r0
178      16#009e# => X"0000",
179      16#009f# => X"0000",
180      16#00a0# => X"0000",
181      16#00a1# => X"0000",
182      16#00a2# => X"0000",
183      16#00a3# => X"0000",
184      16#00a4# => X"0000",
185      16#00a5# => X"0000",
186      16#00a6# => X"0000",
187      16#00a7# => X"0000",
188      16#00a8# => X"0000",
189      16#00a9# => X"0000",
190      16#00aa# => X"0000",
191      16#00ab# => X"0000",
192      16#00ac# => X"0000",
193      16#00ad# => X"0000",
194      16#00ae# => X"0000",
195      16#00af# => X"0000",
196      16#00b0# => X"0000",
197      16#00b1# => X"0000",
198      16#00b2# => X"0000",
199      16#00b3# => X"0000",
200      16#00b4# => X"0000",
201      16#00b5# => X"0000",
202      16#00b6# => X"0000",
203      16#00b7# => X"0000",
204      16#00b8# => X"0000",
205      16#00b9# => X"0000",
206      16#00ba# => X"0000",
207      16#00bb# => X"0000",
208      16#00bc# => X"0000",
209      16#00bd# => X"0000",
210      16#00be# => X"0000",
211      16#00bf# => X"0000",
212      16#00c0# => X"0000",
213      16#00c1# => X"0000",
214      16#00c2# => X"0000",
215      16#00c3# => X"0000",
216      16#00c4# => X"0000",
217      16#00c5# => X"0000",
218      16#00c6# => X"0000",
219      16#00c7# => X"0000",
220      16#00c8# => X"0000",
221      16#00c9# => X"0000",
222      16#00ca# => X"0000",
223      16#00cb# => X"0000",
224      16#00cc# => X"0000",
225      16#00cd# => X"0000",
226      16#00ce# => X"0000",

```

```

227     16#00cf# => X"0000",
228     16#00d0# => X"0000",
229     16#00d1# => X"0000",
230     16#00d2# => X"0000",
231     16#00d3# => X"0000",
232     16#00d4# => X"0000",
233     16#00d5# => X"0000",
234     16#00d6# => X"0000",
235     16#00d7# => X"0000",
236     16#00d8# => X"0000",
237     16#00d9# => X"0000",
238     16#00da# => X"0000",
239     16#00db# => X"0000",
240     16#00dc# => X"0000",
241     16#00dd# => X"0000",
242     16#00de# => X"0000",
243     16#00df# => X"0000",
244     16#00e0# => X"0000",
245     16#00e1# => X"0000",
246     16#00e2# => X"0000",
247     16#00e3# => X"0000",
248     16#00e4# => X"0000",
249     16#00e5# => X"0000",
250     16#00e6# => X"0000",
251     16#00e7# => X"0000",
252     16#00e8# => X"0000",
253     16#00e9# => X"0000",
254     16#00ea# => X"0000",
255     16#00eb# => X"0000",
256     16#00ec# => X"0000",
257     16#00ed# => X"0000",
258     16#00ee# => X"0000",
259     16#00ef# => X"0000",
260     16#00f0# => X"0000",
261     16#00f1# => X"0000",
262     16#00f2# => X"0000",
263     16#00f3# => X"0000",
264     16#00f4# => X"0000",
265     16#00f5# => X"0000",
266     16#00f6# => X"0000",
267     16#00f7# => X"0000",
268     16#00f8# => X"0000",
269     16#00f9# => X"0000",
270     16#00fa# => X"0000",
271     16#00fb# => X"0000",
272     16#00fc# => X"0000",
273     16#00fd# => X"c07f", -- error: beq r0,r0,error
274     16#00fe# => X"0000", -- add r0, r0, r0
275     others => X"0000"); -- Para las posiciones sin inicializar
276 begin
277     mem_rom: process (clk)
278     begin
279         if clk'event and clk = '1' then
280             if en_pc = '1' then dat <= memoria(to_integer(unsigned(dir)));
281             end if;
282         end if;
283     end process mem_rom;
284 end architecture Behavioural;

```

A.6. Banco de Registros de Trabajo

Código A.6: Código que implementa el Banco de Registros

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-02
4  -- BancoReg.vhd
5
6  -- Banco de 8 Registros para una RiSC
7  -- El R0 vale la constante 0
8  -- El Banco es asincrono en la lectura
9  -- sincrono en la escritura
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.all;
12 use IEEE.numeric_std.all;
13 ----- Entidad -----
14
15 entity BancoReg is
16     generic(
17         n_bits : integer := 16);
18     port(
19         reset_n      : in    std_logic;
20         clk           : in    std_logic;
21         enable        : in    std_logic;
22         dirA          : in    std_logic_vector(2 downto 0);
23         dirB          : in    std_logic_vector(2 downto 0);
24         dirEsc        : in    std_logic_vector(2 downto 0);
25         datoEsc       : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
26         a             : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
27         b             : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
28
29 end BancoReg;
30
31 ---- Arquitectura ----
32
33 architecture behavioral of BancoReg is
34     type stdlv_vec is array (7 downto 0) of std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
35     signal banco : stdlv_vec;
36
37 begin --behavioral
38
39     BR : process(clk, reset_n)
40     begin
41
42         if reset_n = '0' then
43             banco <= (others => (others => '0'));
44
45         elsif clk'event and clk = '1' then
46             if enable = '1' then
47                 if dirEsc /= "000" then
48                     banco(to_integer(unsigned(dirEsc))) <= datoEsc;
49                 end if;
50             end if;
51         end if;
52     end process BR;
53
54     a <= (others => '0') when dirA = "000" else

```



```
55         banco(to_integer(unsigned(dirA)));
56
57     b <=    (others => '0') when dirB = "000" else
58         banco(to_integer(unsigned(dirB)));
59
60 end behavioral;
```

A.7. Registro de ancho N

Código A.7: Código que implementa un registro de ancho genérico

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-02
4  -- Registro_N.vhd
5
6  -- Registro de Ancho N
7  library IEEE;
8  use IEEE.std_logic_1164.all;
9
10 ----- Entidad -----
11
12 entity Registro_N is
13     generic(
14         n_bits : integer := 16);
15     port(
16         reset_n    : in    std_logic;
17         clk         : in    std_logic;
18         enable     : in    std_logic;
19         d           : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
20         q           : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
21
22 end Registro_N;
23
24 ---- Arquitectura ----
25
26 architecture behavioral of Registro_N is
27     signal registro : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
28
29 begin --behavioral
30     q <= registro;
31
32     Reg : process(clk, reset_n)
33     begin
34
35         if reset_n = '0' then
36             registro <= (others => '0');
37
38         elsif clk'event and clk = '1' then
39             if enable = '1' then
40                 registro <= d;
41             end if;
42         end if;
43     end process;
44
45 end behavioral;

```

A.8. Código del multiplexor 2 a 1 de N bits

Código A.8: Multiplexor de 2 entradas y una salida con longitud de palabra genérica

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-02
4  -- Multiplexor_2a1_N.vhd
5
6  -- Multiplexor de 2 entradas y 1 salida con longitud de palabra generica
7
8  library IEEE;
9  use IEEE.std_logic_1164.all;
10
11  ----- Entidad -----
12
13  entity Multiplexor_2a1_N is
14      generic(
15          n_bits      : integer := 16);
16      port(
17          e0  : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
18          e1  : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
19          sel : in    std_logic;
20          s   : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
21
22  end Multiplexor_2a1_N;
23
24  ---- Arquitectura ----
25
26  architecture behavioral of Multiplexor_2a1_N is
27      --Senales
28
29      begin --behavioral
30
31          with sel select
32              s <=
33                  e0 when '0',
34                  e1 when '1',
35                  (others => '0') when others;
36
37      end behavioral;

```

A.9. Código del multiplexor 4 a 1 de N bits

Código A.9: Multiplexor de 4 entradas y una salida con longitud de palabra genérica

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-02
4  -- Multiplexor_4a1_N.vhd
5
6  -- Multiplexor de 4 entradas y 1 salida con longitud de palabra generica
7
8  library IEEE;
9  use IEEE.std_logic_1164.all;
10
11  ----- Entidad -----
12
13  entity Multiplexor_4a1_N is
14      generic(
15          n_bits      : integer := 18);
16      port(
17          e0 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
18          e1 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
19          e2 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
20          e3 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
21          sel : in    std_logic_vector(1 downto 0);
22          s  : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
23
24  end Multiplexor_4a1_N;
25
26  ---- Arquitectura ----
27
28  architecture behavioral of Multiplexor_4a1_N is
29      --Senales
30
31      begin --behavioral
32
33          with sel select
34              s <=
35                  e0 when "00",
36                  e1 when "01",
37                  e2 when "10",
38                  e3 when "11",
39                  (others => '0') when others;
40
41      end behavioral;

```

B. Código de los Periféricos

A continuación se incluyen los códigos de los bloques de cada uno de los periféricos del microprocesador.

B.1. Timer

B.1.1. Código estructural del Timer

Código B.1: Código estructural del Timer

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-29
4  -- Timer
5
6  -- TIMER PARA EL MICRO ICAI-RISC-16 --
7  -- CODIGO ESTRUCTURAL --
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.all;
12
13 -----INPUT/OUTPUT-----
14
15 entity Timer is
16     port (
17         clk           : in    std_logic;
18         reset_n       : in    std_logic;
19         ena           : in    std_logic;
20         add            : in    std_logic_vector(1 downto 0); -- 0-TMRCON, 1-TMRPR, 2-
            TMRCNT, 3-XXXX
21         data_in       : in    std_logic_vector(15 downto 0);
22         data_out      : out   std_logic_vector(15 downto 0));
23
24 end Timer;
25
26
27 -----ARQUITECTURA-----
28
29
30 architecture structural of Timer is
31
32     -----
33     --Declaracion de senales intermedias
34     -----
35
36     signal s_mod_int      : std_logic_vector(15 downto 0);
37     signal s_cnt_int      : std_logic_vector(15 downto 0);
38     signal enable_int     : std_logic_vector(3 downto 0);
39     signal co_cont_int    : std_logic;
40     signal co_glob_int    : std_logic;
41     signal conf           : std_logic_vector(4 downto 0);
42     signal conf_int       : std_logic_vector(15 downto 0);
43     signal timer_flag     : std_logic;
44     signal timer_flag_int : std_logic_vector(15 downto 0);
45     -----
46     --Declaracion de componentes
47     -----

```

```

48
49 -- Contador
50 component ContadorNbits is
51     generic(
52         n_bits : integer := 16);
53     port(
54         reset_n      : in    std_logic;
55         clk           : in    std_logic;
56         carga        : in    std_logic;
57         cnt_in        : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
58         enable        : in    std_logic;
59         modulo        : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
60         cnt_out       : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
61         co            : out   std_logic);
62 end component;
63
64 -- Post Scaler
65 component PostScaler
66     port(
67         reset_n      : in    std_logic;
68         clk           : in    std_logic;
69         conf          : in    std_logic_vector(3 downto 0);
70         co_in         : in    std_logic;
71         co_out        : out   std_logic);
72 end component;
73
74 -- Registro Paralelo Paralelo
75 component Registro_N is
76     generic(
77         n_bits : integer := 16);
78     port(
79         reset_n      : in    std_logic;
80         clk           : in    std_logic;
81         enable        : in    std_logic;
82         d             : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
83         q             : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
84 end component;
85
86 -- Multiplexor 4 a 1 de ancho generico
87 component Multiplexor_4a1_N
88     generic(
89         n_bits      : integer := 16);
90     port(
91         e0 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
92         e1 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
93         e2 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
94         e3 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
95         sel : in    std_logic_vector(1 downto 0);
96         s   : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
97 end component;
98
99 -- Demultiplexor 1 a 4
100 component Demultiplexor_1a4
101     port(
102         e : in    std_logic;
103         sel : in    std_logic_vector(1 downto 0);
104         s   : out   std_logic_vector(3 downto 0));
105 end component;
106

```

```

107 -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----
108 begin -- structural;
109
110 conf_int(15 downto 5) <= (others => '0');
111 conf_int(4 downto 0) <= conf;
112 timer_flag_int(15 downto 1) <= (others => '0');
113 timer_flag_int(0) <= timer_flag;
114
115 -- Modulo del contador
116 TMRPR : Registro_N
117     port map(
118         reset_n => reset_n,
119         clk      => clk,
120         enable   => enable_int(1),
121         d        => data_in,
122         q        => s_mod_int);
123
124 CON : process(clk,reset_n,co_glob_int, enable_int)
125     begin
126         if reset_n = '0' then
127             conf <= (others => '0');
128             timer_flag <= '0';
129
130             elsif clk'event and clk = '1' then
131                 if enable_int(0) = '1' then
132                     conf <= data_in(4 downto 0);
133                 elsif enable_int(3) = '1' then
134                     timer_flag <= data_in(0);
135                 end if;
136                 if co_glob_int = '1' and conf(0) = '1' then --Si se ha terminado de contar
137                     activa el flag
138                     timer_flag <= '1';
139                 end if;
140             end if;
141         end process CON;
142
143 -- Contador
144 CONT : ContadorNbits
145     port map(
146         reset_n => reset_n,
147         clk      => clk,
148         carga    => enable_int(2),
149         cnt_in   => data_in,
150         enable   => conf(0),
151         modulo   => s_mod_int,
152         cnt_out  => s_cnt_int,
153         co       => co_cont_int);
154
155 -- PostScaler
156 PSCR : PostScaler
157     port map(
158         reset_n => reset_n,
159         clk      => clk,
160         conf     => conf(4 downto 1),
161         co_in    => co_cont_int,
162         co_out   => co_glob_int);
163
164 -- Multiplexor

```

```
165 MUX : Multiplexor_4a1_N
166     port map(
167         e0      => conf_int,
168         e1      => s_mod_int,
169         e2      => s_cnt_int,
170         e3      => timer_flag_int,
171         sel     => add,
172         s       => data_out);
173
174 -- Demultiplexor
175 DEMUX : Demultiplexor_1a4
176     port map(
177         e       => ena,
178         sel     => add,
179         s       => enable_int);
180
181 end structural;
```


B.1.2. Contador de N bits

Código B.2: Contador de N bits para el Timer

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-29
4  -- ContadorNbits.vhd
5
6  -- Contador para el Timer del microprocesador ICAI-RiSC-16
7
8  library IEEE;
9  use IEEE.std_logic_1164.all;
10 use IEEE.numeric_std.all;
11
12 ----- Entidad -----
13 entity ContadorNbits is
14     generic(
15         n_bits : integer := 16);
16     port(
17         reset_n      : in    std_logic;
18         clk           : in    std_logic;
19         carga         : in    std_logic;
20         cnt_in        : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
21         enable        : in    std_logic;
22         modulo        : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
23         cnt_out       : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
24         co            : out   std_logic);
25 end ContadorNbits;
26
27 ---- Arquitectura ----
28 architecture behavioral of ContadorNbits is
29     signal contador : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
30     constant cero   : std_logic_vector(n_bits-1 downto 0) := (others => '0');
31
32 begin --behavioral
33     cnt_out <= contador;
34     co <= '1' when contador = cero and enable = '1' else
35         '0';
36
37     Cont : process(clk, reset_n)
38     begin
39         if reset_n = '0' then
40             contador <= (others => '0');
41         elsif clk'event and clk = '1' then
42             if carga = '1' then
43                 contador <= cnt_in;
44             elsif enable = '1' then
45                 if contador = cero then
46                     contador <= modulo;
47                 else
48                     contador <= std_logic_vector(unsigned(contador)-1);
49                 end if;
50             end if;
51         end if;
52     end process;
53
54 end behavioral;

```

B.1.3. Post Scaler

Código B.3: Post Scaler para el Timer

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-11-29
4  -- PostScaler.vhd
5
6  -- Post Scaler para Timer
7  library IEEE;
8  use IEEE.std_logic_1164.all;
9  use IEEE.numeric_std.all;
10
11  ----- Entidad -----
12
13  entity PostScaler is
14      port (
15          reset_n      : in    std_logic;
16          clk          : in    std_logic;
17          conf         : in    std_logic_vector(3 downto 0);
18          co_in        : in    std_logic;
19          co_out       : out   std_logic);
20
21  end PostScaler;
22
23  ---- Arquitectura ----
24
25  architecture behavioral of PostScaler is
26      signal contador : std_logic_vector(15 downto 0);
27      signal modulo   : std_logic_vector(15 downto 0);
28      signal cero     : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');
29
30      -- Demultiplexor para el modulo
31      component Demultiplexor_1a16
32          port (
33              e      : in    std_logic;
34              sel    : in    std_logic_vector(3 downto 0);
35              s      : out   std_logic_vector(15 downto 0));
36      end component;
37
38  begin --behavioral
39      co_out <= '1' when contador = modulo and co_in = '1' else
40              '0';
41
42      Cont : process(clk, reset_n)
43      begin
44          if reset_n = '0' then
45              contador <= (others => '0');
46
47          elsif clk'event and clk = '1' then
48              if co_in = '1' then
49                  if contador = cero then
50                      contador <= modulo;
51                  else
52                      contador <= std_logic_vector(unsigned(contador)-1);
53                  end if;
54              -- else -- co_in = '0' Resetea la cuenta

```

```
55         --      contador <= modulo;
56     end if;
57 end if;
58 end process;
59
60 -- Demultiplexor
61 DEMUX : Demultiplexor_1a16
62     port map(
63         e      => '1',
64         sel     => conf,
65         s       => modulo);
66
67
68 end behavioral;
```

B.2. Transmisor Receptor Serie

B.2.1. Código Estructural del Transmisor Receptor

Código B.4: Código estructural del Transmisor Receptor Serie

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-26
4  -- TransmisorReceptorSerie
5
6  -- TRANSMISOR RECEPTOR SERIE RS 232 --
7  --     CODIGO ESTRUCTURAL             --
8  --     Compatible ICAI-RiSC-16        --
9
10 -- MAPA DE DIRECCIONES
11 --     0 TX           W
12 --     1 RX           R
13 --     2 TRXCON       RW
14 --     3 -
15
16
17 library IEEE;
18 use IEEE.std_logic_1164.all;
19
20 -----INPUT/OUTPUT-----
21
22 entity TransmisorReceptorSerie is
23   port (
24     clk          : in  std_logic;
25     reset_n      : in  std_logic;
26
27     enable       : in  std_logic;
28     address      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
29     data_in      : in  std_logic_vector(15 downto 0);
30     data_out     : out std_logic_vector(15 downto 0);
31
32     uart_in      : in  std_logic;
33     uart_out     : out std_logic);
34
35 end TransmisorReceptorSerie;
36
37
38 -----ARQUITECTURA-----
39
40 architecture structural of TransmisorReceptorSerie is
41
42   -----
43   --Declaracion de senales intermedias
44   -----
45
46
47   signal rx_flag_int      : std_logic;
48   signal tx_flag_int      : std_logic;
49   signal framing_error_int : std_logic;
50   signal par_error_int    : std_logic;
51   signal enable_int       : std_logic_vector(3 downto 0);
52   signal s_p_int          : std_logic_vector(7 downto 0);

```

```

53 signal conf                : std_logic_vector(2 downto 0); --ParType & Received &
    Send
54 signal conf_int            : std_logic_vector(7 downto 0);
55 signal data_out_int        : std_logic_vector(7 downto 0);
56 -----
57 --Declaracion de componentes
58 -----
59
60 -- Transmisor RS232
61 component TransmisorSerie
62     port (
63         clk                : in    std_logic;
64         reset_n            : in    std_logic;
65         envia              : in    std_logic;
66         par_type           : in    std_logic;
67         enable             : in    std_logic;
68         e_p                : in    std_logic_vector(7 downto 0);
69         s_s                : out   std_logic;
70         tx_flag            : out   std_logic);
71 end component;
72
73 -- Receptor RS232
74 component ReceptorSerie is
75     port (
76         clk                : in    std_logic;
77         reset_n            : in    std_logic;
78         par_type           : in    std_logic;
79         e_s                : in    std_logic;
80         s_p                : out   std_logic_vector(7 downto 0);
81         framing_error      : out   std_logic;
82         par_error          : out   std_logic;
83         rx_flag            : out   std_logic);
84 end component;
85
86 --Multiplexor del dato de salida
87 component Multiplexor_4a1_N is
88     generic(
89         n_bits             : integer := 8);
90     port (
91         e0 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
92         e1 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
93         e2 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
94         e3 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
95         sel : in    std_logic_vector(1 downto 0);
96         s : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
97 end component;
98
99 --Demultiplexor para el decodificador de enable
100 component Demultiplexor_1a4 is
101     port (
102         e : in    std_logic;
103         sel : in    std_logic_vector(1 downto 0);
104         s : out   std_logic_vector(3 downto 0));
105 end component;
106
107 -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----
108 begin -- structural;
109
110 data_out(15 downto 8) <= (others=> '0');

```

```

111 data_out( 7 downto 0) <= data_out_int;
112
113 conf_int <= "000"&framing_error_int&par_error_int&conf;
114
115 --REGISTRO DE CONFIGURACION
116 CON : process(clk,reset_n,tx_flag_int)
117 begin
118     if reset_n = '0' then
119         conf <= (others => '0');
120
121     elsif clk'event and clk = '1' then
122         if enable_int(2) = '1' then
123             conf <= data_in(2 downto 0);
124         else
125             if tx_flag_int = '1' then --Si se ha terminado de transmitir ponlo a 0
126                 conf(0) <= '0';
127             elsif rx_flag_int = '1' then --Si se ha recibido algo avisa
128                 conf(1) <= '1';
129             end if;
130         end if;
131     end if;
132 end process CON;
133
134 -- Transmisor RS232
135 TX : TransmisorSerie
136 port map(
137     clk           => clk,
138     reset_n       => reset_n,
139     envia         => conf(0),
140     par_type      => conf(2),
141     enable        => enable_int(0),
142     e_p          => data_in(7 downto 0),
143     s_s          => uart_out,
144     tx_flag       => tx_flag_int);
145
146 -- Receptor RS232
147 RX : ReceptorSerie
148 port map(
149     clk           => clk,
150     reset_n       => reset_n,
151     par_type      => conf(2),
152     e_s          => uart_in,
153     s_p          => s_p_int,
154     framing_error => framing_error_int,
155     par_error     => par_error_int,
156     rx_flag       => rx_flag_int);
157
158
159 --Multiplexor del dato de salida
160 MUXOUT : Multiplexor_4a1_N
161 generic map(
162     n_bits      => 8)
163 port map(
164     e0          => (others => '0'),
165     e1          => s_p_int,
166     e2          => conf_int,
167     e3          => (others => '0'),
168     sel         => address,
169     s           => data_out_int);

```

```
170
171  --Demultiplexor para el decodificador de enable
172  CSDECOD : Demultiplexor_1a4
173      port map(
174          e      => enable,
175          sel     => address,
176          s      => enable_int);
177
178  end structural;
```

B.2.2. Código Estructural del Transmisor Serie RS-232

Código B.5: Código estructural del Transmisor Serie

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-22
4  -- TransmisorSerie
5
6  -- TRANSMISOR SERIE RS 232 --
7  -- CODIGO ESTRUCTURAL --
8
9  library IEEE;
10 use IEEE.std_logic_1164.all;
11
12 -----INPUT/OUTPUT-----
13
14 entity TransmisorSerie is
15     port (
16         clk           : in    std_logic;
17         reset_n        : in    std_logic;
18         envia          : in    std_logic;
19         par_type        : in    std_logic;
20         enable          : in    std_logic;
21         e_p            : in    std_logic_vector(7 downto 0);
22         s_s            : out    std_logic;
23         tx_flag        : out    std_logic);
24
25 end TransmisorSerie;
26
27 -----ARQUITECTURA-----
28
29 architecture structural of TransmisorSerie is
30
31     -----
32     --Declaracion de senales intermedias
33     -----
34
35     --Senales de enable de los componentes
36     signal despl_int      : std_logic;
37     signal enable_par_int  : std_logic;
38     signal enable_cntbit_int : std_logic;
39     signal enable_cnt8_int : std_logic;
40
41     --Senales de carry out de los contadores
42     signal co_bit_int      : std_logic;
43     signal co_int          : std_logic;
44
45     signal paridad_int     : std_logic;
46     signal reset_s_par_int : std_logic;
47
48     signal sel_int         : std_logic_vector(1 downto 0);
49     signal carga_int       : std_logic;
50     signal s_s_int         : std_logic;
51
52     signal paridad         : std_logic;
53
54     -----

```



```

55  --Declaracion de componentes
56  -----
57
58  --Unidad de Control
59  component UnidadControl_TX is
60      port (
61          --Externas
62          reset_n      : in    std_logic;
63          clk          : in    std_logic;
64          envia        : in    std_logic;
65          co           : in    std_logic;      --Carry ouy de 8
66          co_bit       : in    std_logic;      --Carry out de bit
67          sel          : out   std_logic_vector(1 downto 0);
68          despl        : out   std_logic;
69          enable_par    : out   std_logic;
70          enable_cntbit : out   std_logic;
71          enable_cnt8   : out   std_logic;
72          reset_s_par   : out   std_logic;
73          tx_flag      : out   std_logic);
74
75      end component;
76
77  --Detector de paridad del byte recibido
78  component DetectorParidad
79      port (
80          e_s      : in    std_logic;
81          reset_n  : in    std_logic;
82          clk      : in    std_logic;
83          enable   : in    std_logic;
84          reset_s  : in    std_logic;
85          par      : out   std_logic);
86
87      end component;
88
89  --Registro Paralelo Serie
90  component RegistroParaleloSerie is
91      generic (
92          n_bits : integer := 8);
93      port (
94          reset_n      : in    std_logic;
95          clk          : in    std_logic;
96          s_s          : out   std_logic;
97          e_p          : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
98          despl        : in    std_logic;
99          carga        : in    std_logic);
100
101      end component;
102
103  --Contador ascendente de 19200 baudios y mitad
104  component ContadorAscMod
105      port (
106          clk, reset_n : in    std_logic;
107          enable       : in    std_logic;
108          co           : out   std_logic;
109          co_half      : out   std_logic);
110
111      end component;
112
113  --Contador Descendente Modulo 8

```

```

114     component ContadorDescModN
115         generic (
116             n_bits      : integer := 3;
117             modulo      : integer := 8);
118         port (
119             clk          : in  std_logic;
120             reset_n      : in  std_logic;
121             enable       : in  std_logic;
122             co           : out std_logic);
123
124     end component;
125
126     --Multiplexor 4 a 1
127     component Multiplexor_4a1 is
128
129         port (
130             e0 : in  std_logic;
131             e1 : in  std_logic;
132             e2 : in  std_logic;
133             e3 : in  std_logic;
134             sel : in  std_logic_vector(1 downto 0);
135             s   : out std_logic);
136
137     end component;
138
139     --Detector de Flanco
140
141     component DetectorFlanco
142     port (
143         reset_n : in std_logic;
144         e       : in std_logic;
145         clk     : in std_logic;
146         s       : out std_logic);
147     end component;
148
149
150     -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----
151     begin -- structural
152
153     paridad <= paridad_int xor par_type; --Dependiendo del tipo de paridad
154                                         -- 0 = Par      1 = Impar
155
156     --Unidad de Control
157     i1 : UnidadControl_TX
158         port map(
159             reset_n      => reset_n,
160             clk           => clk,
161             envia         => envia,
162             co            => co_int,
163             co_bit        => co_bit_int,
164             sel           => sel_int,
165             despl         => despl_int,
166             enable_par    => enable_par_int,
167             enable_cntbit => enable_cntbit_int,
168             enable_cnt8   => enable_cnt8_int,
169             reset_s_par   => reset_s_par_int,
170             tx_flag       => tx_flag);
171
172

```

```

173  --Detector de paridad del byte recibido
174      i2 : DetectorParidad
175      port map(
176          e_s      => s_s_int,
177          reset_n   => reset_n,
178          clk       => clk,
179          enable    => enable_par_int,
180          reset_s   => reset_s_par_int,
181          par       => paridad_int);
182
183  --Registro Serie Paralelo
184      i3 : RegistroParaleloSerie
185      port map(
186          reset_n   => reset_n,
187          clk       => clk,
188          s_s       => s_s_int,
189          e_p       => e_p,
190          despl     => despl_int,
191          carga     => enable);
192
193  --Contador ascendente de 19200 baudios
194      i4 : ContadorAscMod
195      port map(
196          clk       => clk,
197          reset_n   => reset_n,
198          enable    => enable_cntbit_int,
199          co        => co_bit_int,
200          co_half   => open);
201
202  --Contador Descendente Modulo 8
203      i5 : ContadorDescModN
204      port map(
205          clk       => clk,
206          reset_n   => reset_n,
207          enable    => enable_cnt8_int,
208          co        => co_int);
209
210  --Multiplexor 4 a 1
211      i6 : Multiplexor_4a1
212      port map(
213          e0  => '1',
214          e1  => '0',
215          e2  => s_s_int,
216          e3  => paridad,
217          sel => sel_int,
218          s   => s_s);
219
220
221  end structural;

```

B.2.3. Código de la Unidad de Control del Transmisor Serie

Código B.6: Código de la Unidad de Control del Transmisor Serie

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-22
4  -- UnidadControl_TX
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8
9  entity UnidadControl_TX is
10     port (
11         --Externas
12         reset_n      : in  std_logic;
13         clk           : in  std_logic;
14         envia         : in  std_logic;
15         co            : in  std_logic;      --Carry ouy de 8
16         co_bit        : in  std_logic;      --Carry out de bit
17         sel           : out  std_logic_vector(1 downto 0);
18         despl         : out  std_logic;
19         enable_par     : out  std_logic;
20         enable_cntbit  : out  std_logic;
21         enable_cnt8    : out  std_logic;
22         reset_s_par    : out  std_logic;
23         tx_flag        : out  std_logic);
24
25  end UnidadControl_TX;
26
27
28  architecture behavioral of UnidadControl_TX is
29
30     type t_estados is (Reposo, CargaByte, EnviaStart, EnviaBit, Desplaza, EnviaParidad,
31                       EnviaStop, EnviaFin);
32     signal estado_act, estado_sig : t_estados;
33
34  begin -- behavioral
35
36     VarEstado : process(clk, reset_n)
37     begin
38         if reset_n = '0' then
39             estado_act <= Reposo;
40         elsif clk'event and clk = '1' then
41             estado_act <= estado_sig;
42         end if;
43     end process VarEstado;
44
45     TransicionEstado : process(estado_act, envia, co, co_bit)
46     begin
47         estado_sig <= estado_act;
48
49         case estado_act is
50
51             when Reposo=>
52                 if envia = '1' then

```

```

54         estado_sig <= CargaByte;
55     end if;
56
57     when CargaByte =>
58         estado_sig <= EnviaStart;
59
60     when EnviaStart =>
61         if co_bit = '1' then
62             estado_sig <= EnviaBit;
63         end if;
64
65     when EnviaBit =>
66         if co_bit = '1' then
67             estado_sig <= Desplaza;
68         end if;
69
70     when Desplaza =>
71         if co = '1' then
72             estado_sig <= EnviaParidad;
73         else
74             estado_sig <= EnviaBit;
75         end if;
76
77     when EnviaParidad =>
78         if co_bit = '1' then
79             estado_sig <= EnviaStop;
80         end if;
81
82     when EnviaStop =>
83         if co_bit = '1' then
84             estado_sig <= EnviaFin;
85         end if;
86
87
88     when EnviaFin =>
89         estado_sig <= Reposo;
90
91     when others =>
92         estado_sig <= Reposo;
93
94 end case;
95
96 end process TransicionEstado;
97
98 Salidas : process (estado_act)
99 begin
100
101     sel      <= "00";
102     despl    <= '0';
103     enable_par    <= '0';
104     enable_cntbit    <= '0';
105     enable_cnt8    <= '0';
106     reset_s_par    <= '0';
107     tx_flag    <= '0';
108
109     case estado_act is
110
111     when Reposo=>
112         null;

```

```
113
114     when CargaByte=>
115         reset_s_par <= '1';
116
117     when EnviaStart =>
118         sel <= "01";
119         enable_cntbit <= '1';
120
121     when EnviaBit =>
122         sel <= "10";
123         enable_cntbit <= '1';
124
125     when Desplaza =>
126         sel <= "10";
127         despl <= '1';
128         enable_par <= '1';
129         enable_cnt8 <= '1';
130
131     when EnviaParidad =>
132         sel <= "11";
133         enable_cntbit <= '1';
134
135     when EnviaStop =>
136         sel <= "00";
137         enable_cntbit <= '1';
138
139     when EnviaFin =>
140         tx_flag <= '1';
141
142     when others =>
143         null;
144 end case;
145 end process Salidas;
146
147 end behavioral;
```

B.2.4. Código Estructural del Receptor Serie RS-232

Código B.7: Código estructural del Receptor Serie

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-22
4  -- ReceptorSerie
5
6  -- TRANSMISOR SERIE RS 232 --
7  -- CODIGO ESTRUCTURAL --
8
9  library IEEE;
10 use IEEE.std_logic_1164.all;
11
12 -----INPUT/OUTPUT-----
13
14 entity ReceptorSerie is
15     port (
16         clk           : in    std_logic;
17         reset_n        : in    std_logic;
18         par_type        : in    std_logic;
19         e_s            : in    std_logic;
20         s_p            : out    std_logic_vector(7 downto 0);
21         framing_error   : out    std_logic;
22         par_error       : out    std_logic;
23         rx_flag         : out    std_logic);
24
25 end ReceptorSerie;
26
27 -----ARQUITECTURA-----
28
29 architecture structural of ReceptorSerie is
30
31     -----
32     --Declaracion de senales intermedias
33     -----
34
35     --Senales de enable de los componentes
36     signal enable_despl_int    : std_logic;
37     signal enable_par_int      : std_logic;
38     signal enable_cntbit_int   : std_logic;
39     signal enable_cnt8_int     : std_logic;
40
41     --Senales de carry out de los contadores
42     signal co_bit_int          : std_logic;
43     signal co_hbit_int         : std_logic;
44     signal co_int              : std_logic;
45
46     signal paridad_int         : std_logic;
47     signal reset_s_par_int     : std_logic;
48
49     signal par_error_int       : std_logic;
50
51
52     -----
53     --Declaracion de componentes
54     -----

```

```

55
56 --Unidad de Control
57 component UnidadControl_RX
58     port (
59         --Externas
60         reset_n      : in    std_logic;
61         clk           : in    std_logic;
62         e_s           : in    std_logic;
63         co            : in    std_logic;
64         co_bit        : in    std_logic;
65         co_hbit       : in    std_logic;
66         par           : in    std_logic;
67         enable_despl  : out   std_logic;
68         enable_par    : out   std_logic;
69         enable_cntbit : out   std_logic;
70         enable_cnt8   : out   std_logic;
71         par_error     : out   std_logic;
72         framing_error : out   std_logic;
73         reset_s_par   : out   std_logic;
74         rx_flag       : out   std_logic);
75
76     end component;
77
78 --Detector de paridad del byte recibido
79 component DetectorParidad
80     port (
81         e_s      : in    std_logic;
82         reset_n  : in    std_logic;
83         clk      : in    std_logic;
84         enable   : in    std_logic;
85         reset_s  : in    std_logic;
86         par      : out   std_logic);
87
88     end component;
89
90 --Registro Serie Paralelo
91 component RegistroSerieParalelo
92     generic(
93         n_bits : integer := 8);
94     port (
95         e_s      : in    std_logic;
96         s_p      : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
97         reset_n  : in    std_logic;
98         clk      : in    std_logic;
99         enable   : in    std_logic);
100
101     end component;
102
103 --Contador ascendente de 19200 baudios y mitad
104 component ContadorAscMod
105     port (
106         clk, reset_n : in    std_logic;
107         enable       : in    std_logic;
108         co           : out   std_logic;
109         co_half      : out   std_logic);
110
111     end component;
112
113 --Contador Descendente Modulo 8

```



```

114     component ContadorDescModN
115         generic (
116             n_bits      : integer := 3;
117             modulo      : integer := 8);
118         port (
119             clk          : in  std_logic;
120             reset_n      : in  std_logic;
121             enable       : in  std_logic;
122             co           : out std_logic);
123
124     end component;
125
126     -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----
127     begin -- structural
128
129     par_error <= par_error_int xor par_type;
130
131     --Unidad de Control
132     i1 : UnidadControl_RX
133     port map(
134         reset_n      => reset_n,
135         clk          => clk,
136         e_s          => e_s,
137         co           => co_int,
138         co_bit       => co_bit_int,
139         co_hbit      => co_hbit_int,
140         par          => paridad_int,
141         enable_despl => enable_despl_int,
142         enable_par    => enable_par_int,
143         enable_cntbit => enable_cntbit_int,
144         enable_cnt8   => enable_cnt8_int,
145         par_error     => par_error_int,
146         framing_error => framing_error,
147         reset_s_par   => reset_s_par_int,
148         rx_flag       => rx_flag);
149
150     --Detector de paridad del byte recibido
151     i2 : DetectorParidad
152     port map(
153         e_s          => e_s,
154         reset_n      => reset_n,
155         clk          => clk,
156         enable       => enable_par_int,
157         reset_s      => reset_s_par_int,
158         par          => paridad_int);
159
160     --Registro Serie Paralelo
161     i3 : RegistroSerieParalelo
162     port map(
163         e_s          => e_s,
164         s_p          => s_p,
165         reset_n      => reset_n,
166         clk          => clk,
167         enable       => enable_despl_int);
168
169     --Contador ascendente de 19200 baudios y mitad
170     i4 : ContadorAscMod
171     port map(
172         clk          => clk,

```

```
173         reset_n    => reset_n,
174         enable     => enable_cntbit_int,
175         co         => co_bit_int,
176         co_half    => co_hbit_int);
177
178 --Contador Descendente Modulo 8
179 i5 : ContadorDescModN
180     port map(
181         clk         => clk,
182         reset_n     => reset_n,
183         enable      => enable_cnt8_int,
184         co          => co_int);
185
186 end structural;
```

B.2.5. Código de la Unidad de Control del Receptor Serie

Código B.8: Código de la Unidad de Control del Receptor Serie

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-08
4  -- UnidadControl_RX
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8
9  entity UnidadControl_RX is
10     port (
11         --Externas
12         reset_n      : in  std_logic;
13         clk           : in  std_logic;
14         e_s           : in  std_logic;
15         co            : in  std_logic;      --Carry out de 8
16         co_bit        : in  std_logic;      --Carry out de bit
17         co_hbit       : in  std_logic;      --carry out de medio bit
18         par           : in  std_logic;
19         enable_despl   : out std_logic;
20         enable_par     : out std_logic;
21         enable_cntbit  : out std_logic;
22         enable_cnt8    : out std_logic;
23         par_error      : out std_logic;
24         framing_error  : out std_logic;
25         reset_s_par    : out std_logic;
26         rx_flag        : out std_logic);
27
28  end UnidadControl_RX;
29
30
31  architecture behavioral of UnidadControl_RX is
32
33     type t_estados is (Reposo, EspStart, Framing0, EspBit, Desplaza, EspParidad, CheckParidad,
34                        EspStop, Framing1, FramingError, Esp1);
35     signal estado_act, estado_sig : t_estados;
36     signal set_framing      : std_logic;
37     signal reset_framing    : std_logic;
38     signal get_paridad      : std_logic;
39     signal reset_paridad    : std_logic;
40
41  begin -- behavioral
42
43     VarEstado : process(clk, reset_n)
44     begin
45         if reset_n = '0' then
46             estado_act <= Reposo;
47         elsif clk'event and clk = '1' then
48             estado_act <= estado_sig;
49         end if;
50     end process VarEstado;
51
52     TransicionEstado : process(estado_act, e_s, co, co_bit, co_hbit, par)
53     begin

```

```
54
55     estado_sig <= estado_act;
56
57     case estado_act is
58
59         when Reposo=>
60             if e_s = '0' then
61                 estado_sig <= EspStart;
62             end if;
63
64         when EspStart=>
65             if co_hbit = '1' then
66                 estado_sig <= Framing0;
67             end if;
68
69         when Framing0=>
70             if e_s = '0' then
71                 estado_sig <= EspBit;
72             else
73                 estado_sig <= FramingError;
74             end if;
75
76         when EspBit=>
77             if co_bit = '1' then
78                 estado_sig <= Desplaza;
79             end if;
80
81         when Desplaza =>
82             if co = '1' then
83                 estado_sig <= EspParidad;
84             else
85                 estado_sig <= EspBit;
86             end if;
87
88         when EspParidad =>
89             if co_bit = '1' then
90                 estado_sig <= CheckParidad;
91             end if;
92
93         when CheckParidad =>
94             estado_sig <= EspStop;
95
96         when EspStop =>
97             if co_bit = '1' then
98                 estado_sig <= Framing1;
99             end if;
100
101         when Framing1 =>
102             if e_s = '1' then
103                 estado_sig <= Esp1;
104             else
105                 estado_sig <= FramingError;
106             end if;
107
108         when FramingError =>
109             estado_sig <= Esp1;
110
111         when Esp1 =>
112             if e_s = '1' then
```

```

113         estado_sig <= Reposo;
114     end if;
115
116     when others =>
117         estado_sig <= Reposo;
118
119 end case;
120
121 end process TransicionEstado;
122
123 Salidas : process (estado_act)
124 begin
125
126     enable_despl <= '0';
127     enable_par   <= '0';
128     enable_cntbit <= '0';
129     enable_cnt8  <= '0';
130     reset_s_par  <= '0';
131     set_framing  <= '0';
132     reset_framing <= '0';
133     get_paridad  <= '0';
134     reset_paridad <= '0';
135     rx_flag      <= '0';
136
137     case estado_act is
138
139     when Reposo =>
140         null;
141     when EspStart =>
142         enable_cntbit <= '1';
143         reset_s_par   <= '1';
144         reset_framing <= '1';
145         reset_paridad <= '1';
146
147     when Framing0 =>
148         null;
149
150     when EspBit =>
151         enable_cntbit <= '1';
152
153     when Desplaza =>
154         enable_despl <= '1';
155         enable_par   <= '1';
156         enable_cnt8  <= '1';
157
158     when EspParidad =>
159         enable_cntbit <= '1';
160
161     when CheckParidad =>
162         enable_par <= '1';
163
164     when EspStop =>
165         enable_cntbit <= '1';
166
167     when Framing1 =>
168         get_paridad <= '1';
169         rx_flag     <= '1';
170
171     when FramingError =>

```

```
172         set_framing    <= '1';
173
174         when Esp1 =>
175             null;
176
177         when others =>
178             null;
179         end case;
180     end process Salidas;
181
182     Paridad : process(reset_n, get_paridad, reset_paridad, par)
183     begin
184         if reset_n = '0' then
185             par_error <= '0';
186         elsif get_paridad = '1' then
187             par_error <= par;
188         elsif reset_paridad = '1' then
189             par_error <= '0';
190         end if;
191     end process Paridad;
192
193     Framing : process(reset_n, set_framing, reset_framing)
194     begin
195         if reset_n = '0' then
196             framing_error <= '0';
197         elsif set_framing = '1' then
198             framing_error <= '1';
199         elsif reset_framing = '1' then
200             framing_error <= '0';
201         end if;
202     end process Framing;
203
204     end behavioral;
```

B.2.6. Código del Detector de Paridad del Transmisor Receptor Serie

Código B.9: Código del Detector de Paridad del Transmisor Receptor Serie

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-09-22
4  -- DetectorParidad
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8
9  entity DetectorParidad is
10     port (
11         e_s      : in  std_logic;
12         reset_n   : in  std_logic;
13         clk       : in  std_logic;
14         enable    : in  std_logic;
15         reset_s   : in  std_logic;
16         par      : out std_logic);
17
18  end DetectorParidad;
19
20  architecture behavioral of DetectorParidad is
21
22     signal paridad : std_logic;
23
24  begin --behavioral
25
26     Parity : process(reset_n, clk, enable, e_s, reset_s)
27     begin
28
29         if reset_n = '0' then
30             paridad <= '0';
31
32         elsif clk'event and clk = '1' and enable = '1' then
33             paridad <= paridad xor e_s ;
34
35         elsif clk'event and clk = '1' and reset_s = '1' then
36             paridad <= '0';
37
38         end if;
39     end process Parity;
40
41     par <= paridad;
42
43  end behavioral;

```

B.3. Display Alfanumérico

B.3.1. Código Estructural del Display

Código B.10: Código Estructural del Display alfanumérico

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-10-20
4  -- DisplayAlfanumerico
5
6  -- DISPLAY ALFANUMERICO  --
7  -- MULTIPLEXADO         --
8  -- Compatible ICAI-RiSC-16 --
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.std_logic_1164.all;
12
13 -----INPUT/OUTPUT-----
14
15 entity DisplayAlfanumerico is
16     port (
17         clk           : in    std_logic;
18         reset_n       : in    std_logic;
19
20         enable        : in    std_logic;
21         address       : in    std_logic_vector(2 downto 0);
22         data_in       : in    std_logic_vector(15 downto 0);
23         data_out      : out   std_logic_vector(15 downto 0);
24
25         digito        : out   std_logic_vector(7 downto 0);
26         dig_led       : out   std_logic_vector(16 downto 0)
27     );
28 end DisplayAlfanumerico;
29
30 -----ARQUITECTURA-----
31
32 architecture structural of DisplayAlfanumerico is
33
34     -----
35     --Declaracion de senales intermedias
36     -----
37
38     --Senales
39     type stdlv8_vector is array (integer range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);
40     signal s_p_int      : stdlv8_vector(7 downto 0);
41     signal s_mux_int    : std_logic_vector(7 downto 0);
42     signal enable_int   : std_logic_vector(7 downto 0);
43     signal co_50k_int   : std_logic;
44     signal contador_int : std_logic_vector(2 downto 0);
45     signal digito_int   : std_logic_vector(7 downto 0);
46     signal data_out_int : std_logic_vector(7 downto 0);
47
48     -----
49     --Declaracion de componentes
50     -----
51
52     --Unidad de Control
53     --RegistroParalelo

```



```

54     component Registro_N is
55         generic(
56             n_bits : integer := 16);
57         port(
58             reset_n      : in    std_logic;
59             clk           : in    std_logic;
60             enable       : in    std_logic;
61             d             : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
62             q             : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
63
64     end component;
65
66     --Look Up Table Ascii 16Seg
67     component AsciiA16Seg is
68         port (
69             clk : in    std_logic;
70             e   : in    std_logic_vector(7 downto 0);    -- Entrada en ASCII
71             s   : out   std_logic_vector(16 downto 0));   -- Salida (16 segmentos)
72                                                         -- el bit 0 es el segmento A
73     end component;
74
75     --Contador 50K para conseguir 1kHz
76     component Contador50K is
77         port(
78             clk           : in    std_logic;
79             reset_n      : in    std_logic;
80             enable       : in    std_logic;
81             co            : out   std_logic);
82     end component;
83
84     --Contador generico modulo 8 para multiplexar a 125Hz
85     component ContadorDescModNPar is
86         generic(
87             n_bits      : integer := 3;
88             modulo      : integer := 8);
89         port(
90             clk         : in    std_logic;
91             reset_n     : in    std_logic;
92             enable      : in    std_logic;
93             s_p         : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
94     end component;
95
96     --Multiplexor 1 a 8 para los registros visibles
97     component Multiplexor_8a1_N is
98         generic(
99             n_bits      : integer := 16);
100        port(
101            e0 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
102            e1 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
103            e2 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
104            e3 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
105            e4 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
106            e5 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
107            e6 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
108            e7 : in    std_logic_vector(n_bits-1 downto 0);
109            sel : in    std_logic_vector(2 downto 0);
110            s   : out   std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
111
112     end component;

```

```

113
114 --Demultiplexor para controlar el display activo
115 component Demultiplexor_1a8 is
116     port (
117         e : in      std_logic;
118         sel : in     std_logic_vector(2 downto 0);
119         s : out     std_logic_vector(7 downto 0));
120
121     end component;
122
123 -----DESCRIPCION ESTRUCTURAL-----
124 begin -- structural
125
126 data_out(15 downto 8) <= (others => '0');
127 data_out( 7 downto 0) <= data_out_int;
128
129 --- Instancias ---
130
131 --Registros
132 GenReg : for i in 0 to 7 generate
133     REGi : Registro_N
134     generic map(
135         n_bits      => 8)
136     port map(
137         reset_n      => reset_n,
138         clk           => clk,
139         enable        => enable_int(i),
140         d             => data_in(7 downto 0),
141         q             => s_p_int(i));
142     end generate GenReg;
143
144 --Look Up Table Ascii 16Seg
145
146 LUT : AsciiA16Seg
147     port map(
148         clk => clk,
149         e   => s_mux_int,
150         s   => dig_led);
151
152 --Contador 50K para conseguir 1kHz
153 C50 : Contador50K
154     port map(
155         clk           => clk,
156         reset_n       => reset_n,
157         enable        => '1',
158         co            => co_50k_int);
159
160 --Contador generico modulo 8 para multiplexar a 125Hz
161 C8 : ContadorDescModNPar
162     port map(
163         clk           => clk,
164         reset_n       => reset_n,
165         enable        => co_50k_int,
166         s_p           => contador_int);
167
168 --Multiplexor 8 a 1 para los registros visibles
169 MUXLUT : Multiplexor_8a1_N
170     generic map(
171         n_bits      => 8)

```

```

172     port map (
173         e0          => s_p_int(0),
174         e1          => s_p_int(1),
175         e2          => s_p_int(2),
176         e3          => s_p_int(3),
177         e4          => s_p_int(4),
178         e5          => s_p_int(5),
179         e6          => s_p_int(6),
180         e7          => s_p_int(7),
181         sel         => contador_int,
182         s           => s_mux_int);
183
184     --Multiplexor 8 a 1 para los registros visibles
185     MUXOUT : Multiplexor_8a1_N
186         generic map(
187             n_bits   => 8)
188         port map(
189             e0        => s_p_int(0),
190             e1        => s_p_int(1),
191             e2        => s_p_int(2),
192             e3        => s_p_int(3),
193             e4        => s_p_int(4),
194             e5        => s_p_int(5),
195             e6        => s_p_int(6),
196             e7        => s_p_int(7),
197             sel       => address,
198             s         => data_out_int);
199
200     --Demultiplexor para controlar el display activo
201     DMX1_8 : Demultiplexor_1a8
202         port map(
203             e         => '1',
204             sel       => contador_int,
205             s         => digito_int);
206
207     --Demultiplexor de direccion para escribir en el registro
208     ADDRDEM : Demultiplexor_1a8
209         port map(
210             e         => enable,
211             sel       => address,
212             s         => enable_int);
213
214     digito <= not digito_int;
215
216     end structural;

```

B.3.2. Contador de 50k

Código B.11: Contador de 50k para el Display

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-10-20
4  -- Contador50K
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8  use IEEE.numeric_std.all;
9
10 entity Contador50K is
11     port (
12         clk          : in    std_logic;
13         reset_n       : in    std_logic;
14         enable        : in    std_logic;
15         co            : out   std_logic);
16
17 end Contador50K;
18
19 architecture behavioral of Contador50K is
20
21     signal contador    : std_logic_vector(15 downto 0);
22
23     constant modulo    : unsigned(15 downto 0) := to_unsigned(400000-1, 16);
24     --constant modulo   : unsigned(15 downto 0) := to_unsigned(10-1, 16); --Simulacion
25
26 begin
27
28     Counter : process(clk, reset_n)
29     begin
30
31         if reset_n = '0' then
32             contador <= (others => '0');
33         elsif clk'event and clk = '1' then
34             if enable = '1' then
35                 if contador = std_logic_vector(modulo) then
36                     contador <= (others => '0');
37                 else
38                     contador <= std_logic_vector(unsigned(contador)+1);
39                 end if;
40             else
41                 contador <= (others => '0');
42             end if;
43         end if;
44     end process Counter;
45
46     co    <= '1' when enable = '1' and contador = std_logic_vector(modulo) else
47           '0';
48
49 end behavioral;

```

B.3.3. Contador Descendente Genérico

Código B.12: Código del Contador descendente para el Display

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-10-20
4  -- ContadorDescModNPar
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8  use IEEE.numeric_std.all;
9
10 entity ContadorDescModNPar is
11     generic(
12         n_bits      : integer := 3;
13         modulo      : integer := 8);
14     port(
15         clk         : in  std_logic;
16         reset_n     : in  std_logic;
17         enable      : in  std_logic;
18         s_p         : out std_logic_vector(n_bits-1 downto 0));
19
20 end ContadorDescModNPar;
21
22 architecture behavioral of ContadorDescModNPar is
23
24     constant maximo : unsigned(n_bits-1 downto 0) := to_unsigned(modulo-1,n_bits);
25     constant cero   : unsigned(n_bits-1 downto 0) := to_unsigned(0,n_bits);
26
27     signal contador : unsigned(n_bits-1 downto 0);
28
29 begin --behavioral
30
31     s_p <= std_logic_vector(contador);
32
33     Counter : process(clk,reset_n)
34     begin
35
36         if reset_n = '0' then
37             contador <= maximo;
38         elsif clk'event and clk = '1' then
39
40             if enable = '1' then
41                 if contador = cero then
42                     contador <= maximo;
43                 else
44                     contador <= contador-1;
45                 end if;
46             end if;
47
48         end if;
49
50     end process Counter;
51
52 end behavioral;
53

```

B.3.4. Decodificador de ASCII a 16 segmentos y punto decimal

Código B.13: Decodificador de ASCII a 16 Segmentos

```

1  -- Jose Javier Gonzalez Ortiz
2  -- Lucia Montero Sanchis
3  -- 2014-10-20
4  -- AsciiA16Seg
5
6  -- Decodificador para un display alfanumerico de 16 segmentos + punto decimal.
7  -- Se codifica la tabla de conversion ASCII a 16 segmentos + punto decimal
8  -- Mediante una memoria ROM.
9
10 library ieee;
11 use ieee.std_logic_1164.all;
12 use ieee.numeric_std.all;
13
14 entity AsciiA16Seg is
15
16     port (
17         clk : in  std_logic;
18         e   : in  std_logic_vector(7 downto 0);    -- Entrada en ASCII
19         s   : out std_logic_vector(16 downto 0);    -- Salida
20                                                    -- el bit 0 es el segmento A
21     end AsciiA16Seg;
22
23 architecture behavioural of AsciiA16Seg is
24     type mem_t is array (0 to 255) of std_logic_vector(16 downto 0);
25     signal memoria : mem_t := (
26         16#01# => X"FFFF"&'1',                -- Todos encendidos
27         16#20# => X"0000"&'0',                -- Espacio
28         16#21# => X"3000"&'1',                -- !
29         16#22# => X"2040"&'0',                -- "
30         16#23# => X"0355"&'0',                -- #
31         16#24# => X"DD55"&'0',                -- $
32         16#25# => X"9977"&'0',                -- %
33         16#26# => X"8EC9"&'0',                -- &
34         16#27# => X"0040"&'0',                -- '
35         16#28# => X"0028"&'0',                -- (
36         16#29# => X"0082"&'0',                -- )
37         16#2A# => X"00FF"&'0',                -- *
38         16#2B# => X"0055"&'0',                -- +
39         16#2C# => X"0002"&'0',                -- ,
40         16#2D# => X"0011"&'0',                -- -
41         16#2E# => X"0000"&'1',                -- .
42         16#2F# => X"0022"&'0',                -- /
43
44         16#30# => X"FF22"&'0',                -- 0
45         16#31# => X"3020"&'0',                -- 1
46         16#32# => X"EE11"&'0',                -- 2
47         16#33# => X"FC10"&'0',                -- 3
48         16#34# => X"3111"&'0',                -- 4
49         16#35# => X"DD11"&'0',                -- 5
50         16#36# => X"9F11"&'0',                -- 6
51         16#37# => X"F000"&'0',                -- 7
52         16#38# => X"FF11"&'0',                -- 8
53         16#39# => X"F911"&'0',                -- 9
54         16#3A# => X"0044"&'0',                -- :

```

```

55      16#3B# => X"0042"&'0',      -- ;
56      16#3C# => X"0029"&'0',      -- <
57      16#3D# => X"0C11"&'0',      -- =
58      16#3E# => X"0092"&'0',      -- >
59      16#3F# => X"E014"&'1',      -- ?
60
61      16#40# => X"EF30"&'0',      -- @
62      16#41# => X"F311"&'0',      -- A
63      16#42# => X"FC54"&'0',      -- B
64      16#43# => X"CF00"&'0',      -- C
65      16#44# => X"FC44"&'0',      -- D
66      16#45# => X"CF01"&'0',      -- E
67      16#46# => X"C301"&'0',      -- F
68      16#47# => X"DF10"&'0',      -- G
69      16#48# => X"3311"&'0',      -- H
70      16#49# => X"CC44"&'0',      -- I
71      16#4A# => X"3E00"&'0',      -- J
72      16#4B# => X"0329"&'0',      -- K
73      16#4C# => X"0F00"&'0',      -- L
74      16#4D# => X"33A0"&'0',      -- M
75      16#4E# => X"3388"&'0',      -- N
76      16#4F# => X"FF00"&'0',      -- O
77
78      16#50# => X"E311"&'0',      -- P
79      16#51# => X"FF08"&'0',      -- Q
80      16#52# => X"E319"&'0',      -- R
81      16#53# => X"DD11"&'0',      -- S
82      16#54# => X"C044"&'0',      -- T
83      16#55# => X"3F00"&'0',      -- U
84      16#56# => X"0322"&'0',      -- V
85      16#57# => X"330A"&'0',      -- W
86      16#58# => X"00AA"&'0',      -- X
87      16#59# => X"2115"&'0',      -- Y
88      16#5A# => X"CC22"&'0',      -- Z
89      16#5B# => X"4844"&'0',      -- [
90      16#5C# => X"0088"&'0',      -- \
91      16#5D# => X"8444"&'0',      -- ]
92      16#5E# => X"000A"&'0',      -- ^
93      16#5F# => X"0C00"&'0',      -- _
94
95      16#60# => X"0080"&'0',      -- `
96      16#61# => X"0E05"&'0',      -- a (He cambiado un segmento)
97      16#62# => X"0705"&'0',      -- b
98      16#63# => X"0601"&'0',      -- c
99      16#64# => X"0645"&'0',      -- d
100     16#65# => X"0E03"&'0',      -- e
101     16#66# => X"4055"&'0',      -- f
102     16#67# => X"8545"&'0',      -- g
103     16#68# => X"0305"&'0',      -- h
104     16#69# => X"0004"&'0',      -- i
105     16#6A# => X"0644"&'0',      -- j
106     16#6B# => X"006C"&'0',      -- k
107     16#6C# => X"0844"&'0',      -- l
108     16#6D# => X"1215"&'0',      -- m
109     16#6E# => X"0205"&'0',      -- n
110     16#6F# => X"0605"&'0',      -- o
111
112     16#70# => X"8341"&'0',      -- p
113     16#71# => X"8145"&'0',      -- q

```

```

114     16#72# => X"0201"&'0',           -- r
115     16#73# => X"8505"&'0',           -- s
116     16#74# => X"0055"&'0',           -- t
117     16#75# => X"0604"&'0',           -- u
118     16#76# => X"0202"&'0',           -- v
119     16#77# => X"120A"&'0',           -- w
120     16#78# => X"00AA"&'0',           -- x
121     16#79# => X"00A4"&'0',           -- y
122     16#7A# => X"0403"&'0',           -- z
123     16#7B# => X"4845"&'0',           -- {
124     16#7C# => X"0300"&'0',           -- |
125     16#7D# => X"8454"&'0',           -- }
126     16#7E# => X"01A0"&'0',           -- ~
127     16#7F# => X"0000"&'0',           -- DEL (se deja en blanco)
128
129     others => X"0000"&'0');           -- El resto de codigos dejan el display
130                                         -- apagado.
131
132     signal s_i : std_logic_vector(16 downto 0);
133
134     begin -- behavioural
135
136         mem_rom : process(clk)
137         begin
138             if clk'event and clk = '1' then
139                 s_i <= memoria(to_integer(unsigned(e)));
140             end if;
141         end process mem_rom;
142
143         -- La tabla en la memoria ROM se ha generado con el segmento A en el bit
144         -- mas significativo, pero en el circuito el segmento A esta en el bit menos
145         -- significativo, por lo que es necesario darle la vuelta a los bits:
146         INV : for i in 0 to 16 generate
147             s(i) <= s_i(16-i);
148         end generate INV;
149
150     end behavioural;

```


C. Código ensamblador

A continuación se incluye el código ensamblador para el cronómetro:

Código C.1: Código ensamblador del cronómetro

```

1  #Programa de cronometro
2  .org 0x00
3  ##### INIT #####
4  #Configuro los perifericos
5  #Timer
6  reset: la r1, 0x8040      #Apunto al TCON
7         addi r2, r0, 0x0A    #POSTscaler a 5
8         sw r2, r1, 0
9         la r2, 0x3d09        #5^6 modulo
10        #la r2, 0x0080        #Simulacion 256 cuentas
11        sw r2, r1, 1        # cuentas 2*10^6
12
13        #UART
14        la r1, 0x8050        #Apunto a TXRXCON
15        addi r2, r0, 4        #Paridad par
16        sw r2, r1, 2
17
18        la r7, 0x0020        #Inicializo el puntero a pila en mitad de memoria
19
20        #Variables de memoria almacenadas en ASCII
21        addi r1, r0, 0x30      #Inicializamos con ceros
22        sw r1, r0, 0          #Unidades centesimas
23        sw r1, r0, 1          #Decenas centesimas
24        addi r2, r0, 0x2c      # Coma
25        sw r2, r0, 2
26        sw r1, r0, 3          #Unidades segundos
27        sw r1, r0, 4          #Decenas segundos
28        addi r2, r0, 0x3a      # Dos puntos
29        sw r2, r0, 5
30        sw r1, r0, 6          #Unidades minutos
31        sw r1, r0, 7          #Decenas minutos
32
33        ##### MAIN #####
34
35  main: la r1, 0x8070          #Leo los interruptores
36        lw r2, r1, 0
37        addi r3, r0, 1        # Compruebo el mas bajo
38        nand r2, r2, r3        # Las dos nand equivalen a una and
39        nand r2, r2, r2
40        la r1, 0x8040          #Apunto al timer
41        lw r4, r1, 0          #Traigo la configuracion
42        beq r2, r0, toff       #Miro si lo pongo a 0 o a 1
43  ton:  nand r4, r4, r4        #r4 != 1
44        nand r3, r3, r3
45        nand r4, r4, r3
46        sw r4, r1, 0
47        beq r0, r0, uart
48  toff: la r3, 0xFFFF         #r4 &= FFFE
49        nand r4, r3, r4
50        nand r4, r4, r4
51        sw r4, r1, 0
52
53  uart: la r1, 0x8050          #Leemos la UART

```

```

54      lw    r2, r1, 2
55      addi  r3, r0, 2          #Comprobamos si se ha recibido algo
56      nand  r3, r2, r3        #AND
57      nand  r3, r3, r3
58      beq   r3, r0, timer
59      #Borramos el flag
60      la    r3, 0xFFFF        #Borramos el flag
61      nand  r2, r2, r3
62      nand  r2, r2, r2
63      sw    r2, r1, 2
64      #Comprobacion de 't'
65      lw    r2, r1, 1          #Traemos lo recibido
66      la    r3, 0x0074        #Una t devuelve el tiempo
67      beq   r2, r3, est
68      beq   r0, r0, timer
69  est:    addi  r2, r0, 7        #Apuntamos a las variables
70      la    r3, send
71  looptx: jalr  r3, r6
72      beq   r2, r0, timer
73      addi  r2, r2, -1
74      beq   r0, r0, looptx
75
76  timer:  la    r1, 0x8040      #Apuntamos al timer
77      lw    r2, r1, 3          #Traemos el registro de flags
78      addi  r3, r0, 1          #Miramos si ha terminado de contar
79      nand  r3, r2, r3        # &= 1
80      nand  r3, r3, r3
81      beq   r3, r0, main
82
83      la    r3, 0xFFFE        #Borramos el flag
84      nand  r2, r2, r3
85      nand  r2, r2, r2
86      sw    r2, r1, 3
87
88  uncen:  la    r5, 0x0030      #Para poner los ceros
89      lw    r1, r0, 0          #Leemos unidades de centesimas
90      addi  r1, r1, 1
91      addi  r2, r0, 0x3A
92      sltu  r3, r1, r2
93      beq   r3, r0, deccen
94      sw    r1, r0, 0
95      beq   r0, r0, disp
96
97  deccen: sw    r5, r0, 0
98      lw    r1, r0, 1          #leemos decenas de centesima
99      addi  r1, r1, 1
100     addi  r2, r0, 0x3A
101     sltu  r3, r1, r2
102     beq   r3, r0, unseg
103     sw    r1, r0, 1
104     beq   r0, r0, disp
105
106  unseg:  sw    r5, r0, 1
107     lw    r1, r0, 3          #leemos unidades de segundo
108     addi  r1, r1, 1
109     addi  r2, r0, 0x3A
110     sltu  r3, r1, r2
111     beq   r3, r0, decseg
112     sw    r1, r0, 3

```

```

113         beq  r0, r0, disp
114
115 decseg:  sw   r5, r0, 3
116         lw   r1, r0, 4           #leemos decenas de segundo
117         addi r1, r1, 1
118         addi r2, r0, 0x36
119         sltu r3, r1, r2
120         beq  r3, r0, unmin
121         sw   r1, r0, 4
122         beq  r0, r0, disp
123
124 unmin:   sw   r5, r0, 4
125         lw   r1, r0, 6           #leemos unidades de minuto
126         addi r1, r1, 1
127         addi r2, r0, 0x3A
128         sltu r3, r1, r2
129         beq  r3, r0, decmin
130         sw   r1, r0, 6
131         beq  r0, r0, disp
132
133 decmin:  sw   r5, r0, 6
134         lw   r1, r0, 7           #leemos decenas de minuto
135         addi r1, r1, 1
136         addi r2, r0, 0x36
137         sltu r3, r1, r2
138         beq  r3, r0, disp
139         sw   r5, r0, 4
140         beq  r0, r0, disp
141
142 disp:    la   r1, 0x8060         # Apunto a los displays
143         la   r3, 0x8068
144         add  r2, r0, r0
145 loopd:   lw   r4, r2, 0         #Leemos la RAM
146         sw   r4, r1, 0         #Escribimos en el display
147         addi r1, r1, 1         #Movemos el puntero de display
148         addi r2, r2, 1         #Movemos el puntero de variable
149         beq  r1, r3, fin
150         beq  r0, r0, loopd
151 fin:     la   r1, main
152         jalr r1, r0
153
154
155
156 ##### ENVIAR #####
157 send:    lw   r4, r2, 0         #En r1 ya apuntamos al modulo UART, en r2 nos pasan el
158         puntero de RAM, no tocamos r3, el tx esta libre
159         sw   r4, r1, 0         #Escribimos en TXREG
160         lw   r4, r1, 2         #Leemos la configuracion
161         addi r5, r0, 1         # Literal 1
162         nand r4, r4, r4         #OREQUAL
163         nand r5, r5, r5
164         nand r4, r4, r5
165         sw   r4, r1, 2         #Lo ponemos en marcha la transmision
166 notf:    lw   r4, r1, 2
167         addi r5, r0, 1         # Literal 1
168         nand r4, r4, r5         #ANDEQUAL
169         nand r4, r4, r4
170         beq  r4, r0, finsd     #Si se pone a cero hemos acabado
171         beq  r0, r0, notf

```

```
171  finsd:  jalr r6,r0
172
173
174          .org 0xFD
175  error:  beq r0,r0,error
176
177          #genera sitio en la ROM (255 palabras)
178          .org 0xFE
179          add r0, r0, r0
```

D. Código de la Simulación

Código D.1: Código del testbench del cronómetro

```

1  -- Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
2  -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
3  -- and other software and tools, and its AMPP partner logic
4  -- functions, and any output files from any of the foregoing
5  -- (including device programming or simulation files), and any
6  -- associated documentation or information are expressly subject
7  -- to the terms and conditions of the Altera Program License
8  -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
9  -- Agreement, or other applicable license agreement, including,
10 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of
11 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by
12 -- Altera or its authorized distributors. Please refer to the
13 -- applicable agreement for further details.
14 -- *****
15 -- This file contains a Vhdl test bench template that is freely editable to
16 -- suit user's needs .Comments are provided in each section to help the user
17 -- fill out necessary details.
18 -- *****
19 -- Generated on "11/25/2014 02:52:07"
20 -- Vhdl Test Bench template for design : ICAI_RiSC_16
21 --
22 LIBRARY ieee;
23 USE ieee.std_logic_1164.all;
24
25 ENTITY IR16 IS
26 END IR16;
27 ARCHITECTURE ICAI_RiSC_16_arch OF IR16 IS
28   -- constants
29   CONSTANT mensaje : std_logic_vector(7 downto 0) := (X"74");
30   -- signals
31   SIGNAL clk : STD_LOGIC := '0';
32   SIGNAL dig_led : STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);
33   SIGNAL digito : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
34   SIGNAL e : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
35   SIGNAL reset_n : STD_LOGIC;
36   SIGNAL s : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
37   SIGNAL uart_in : STD_LOGIC;
38   SIGNAL uart_out : STD_LOGIC;
39   COMPONENT ICAI_RiSC_16
40     PORT (
41       clk : IN STD_LOGIC;
42       dig_led : OUT STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);
43       digito : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
44       e : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
45       reset_n : IN STD_LOGIC;
46       s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
47       uart_in : IN STD_LOGIC;
48       uart_out : OUT STD_LOGIC
49     );
50 END COMPONENT;
51 BEGIN
52   il : ICAI_RiSC_16
53   PORT MAP (
54     -- list connections between master ports and signals

```

```

55     clk => clk,
56     dig_led => dig_led,
57     digito => digito,
58     e => e,
59     reset_n => reset_n,
60     s => s,
61     uart_in => uart_in,
62     uart_out => uart_out
63 );
64 init : PROCESS
65     -- variable declarations
66 BEGIN
67     -- code that executes only once
68 WAIT;
69 END PROCESS init;
70 clk <= not clk after 10 ns;
71 always : PROCESS
72     -- optional sensitivity list
73     -- (
74     -- variable declarations
75 BEGIN
76     e <= (others => '0');
77     uart_in <= '1';
78     reset_n <= '0';
79     wait for 30 ns;
80     reset_n<='1';
81     wait for 30 ns;
82     e(0) <= '1';
83     wait for 1 ms;
84     --e(0) <= '0';
85     wait for 1 ms;
86
87     --Bit Start
88     uart_in <='0';
89     wait for 200 ns;
90
91     --Byte de mensaje
92     for j in 0 to 7 loop
93         uart_in <= mensaje(j);
94         wait for 200 ns;
95     end loop;
96
97     -- Paridad
98     uart_in <= '0';
99     wait for 200 ns;
100
101     -- Bit Stop
102     uart_in <='1';
103     wait for 400 ns;
104     wait for 100 us;
105     assert false report "Fin de la Simulacion" severity failure;
106 WAIT;
107 END PROCESS always;
108 END ICAI_RiSC_16_arch;

```